

первое число - порядковый номер
и - та
второе это - узлы

одн источником напряжения
отсчет узлов от + к -
одн источником тока но
направлено ток

бесы - наибольшее из первых
чисел

узлы - наибольшее из всех чисел

5 1.1.1

5 11

Cgano ✓


Uen6:

$$113 - \text{ИИ} \quad U_1 = 2$$

$$212 \quad R_2 = 2$$

$$332 \quad \text{ИТ} \quad i_3 = 5$$

$$413 \quad \text{ИТ} \quad i_4 = 2$$

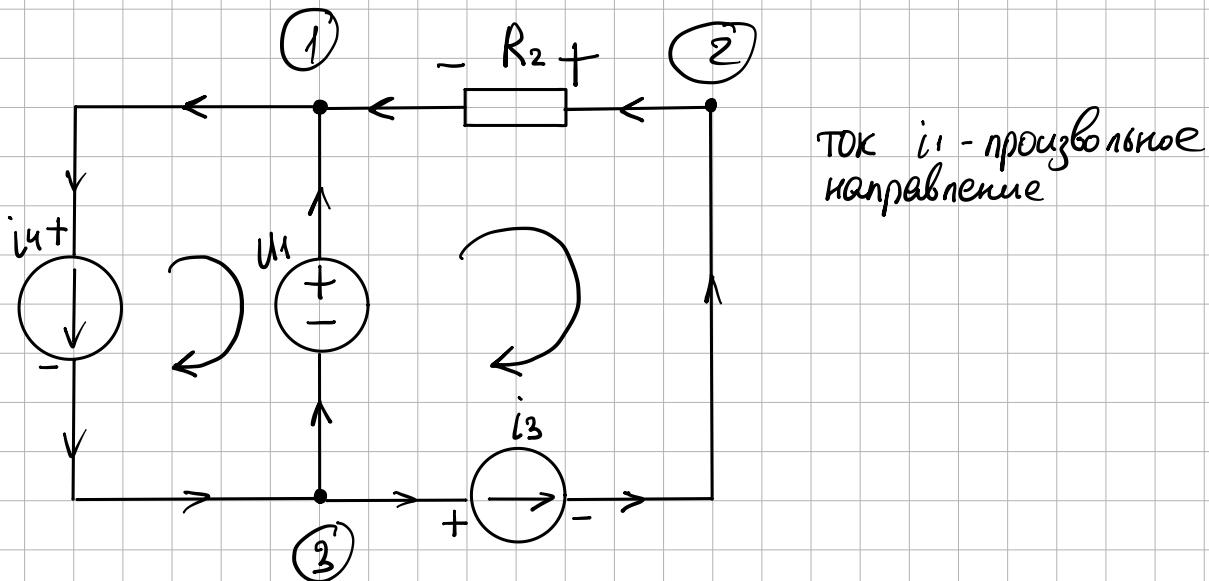

I. 3.k.

$$i_1 + i_3 - i_4 = 0 \rightarrow i_1 = -3$$

$$i_2 = i_3 = 5 \text{ (noeq. согрн)} \quad U_2 = i_2 R_2 = 5 \cdot 2 = 10$$

II 3.k.

$$\begin{cases} U_1 - U_4 = 0 \rightarrow U_4 = 2 \\ -U_2 - U_3 - U_1 = 0 \rightarrow U_3 = -12 \end{cases}$$

$$\rho_1 = 6 \quad \rho_3 = -60$$

$$\rho_2 = 50 \quad \rho_4 = 4$$

Übungsm: $i_1 = 3$, $i_2 = 5$; $U_2 = 10$, $U_3 = -12$, $U_4 = 2$;

$\rho_1 = 6$, $\rho_2 = 50$, $\rho_3 = -60$, $\rho_4 = 4$

5 1.1.2

5 11

Cgano V

Urspr:

$$113 - R_1 ;$$

$$R_k = 2$$

$$212 - R_2$$


ik no QDT - ?

$$323 - R_3$$

$$R_{bx} - ?$$

$$432 - 11 \quad i_4 = 5$$

$$523 - R_5$$

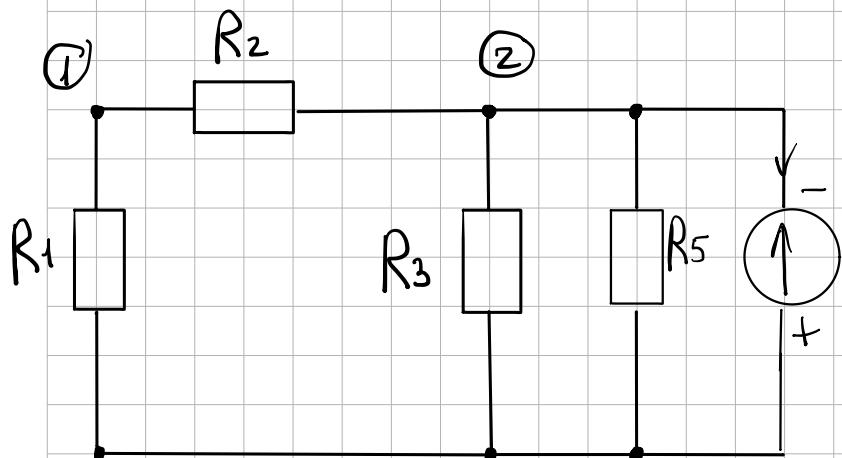

$$R_{12} = R_1 + R_2 = 2 + 2 = 4$$

$$i_5 = i_4 \frac{1}{R_5 \left(\frac{1}{R_{12}} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_5} \right)} = 5 \frac{1}{2 \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right)} = 2$$

$$i_3 = i_4 \frac{1}{R_3 \left(\frac{1}{R_{12}} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_5} \right)} = 5 \frac{1}{2 \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right)} = 2$$

$$i_{12} = i_4 \cdot \frac{1}{R_{12} \left(\frac{1}{R_{12}} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_5} \right)} = 5 \cdot \frac{1}{4 \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right)} = 1$$

$$\frac{1}{R_{bx}} = \frac{1}{R_5} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_{12}} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \frac{5}{4}$$

$$R_{bx} = \frac{4}{5} = 0,8$$

§ 1.1.3

§ 11 Метод наложения

Cgano ✓

Услов:

$$112 - \text{НН} \quad u_1 = 10$$


$$u_3, u_4 - ?$$

$$213 - R_2 = 2$$


$$331 - \text{НТ} \quad i_3 = 5$$

$$423 - \text{НТ} \quad i_4 = 5$$

$$523 - R_5 = 3$$

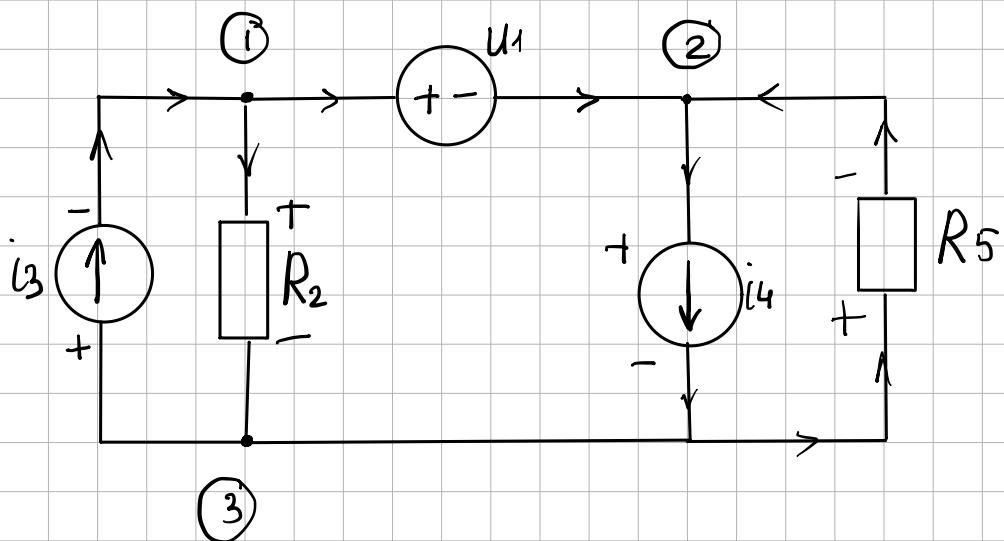

1

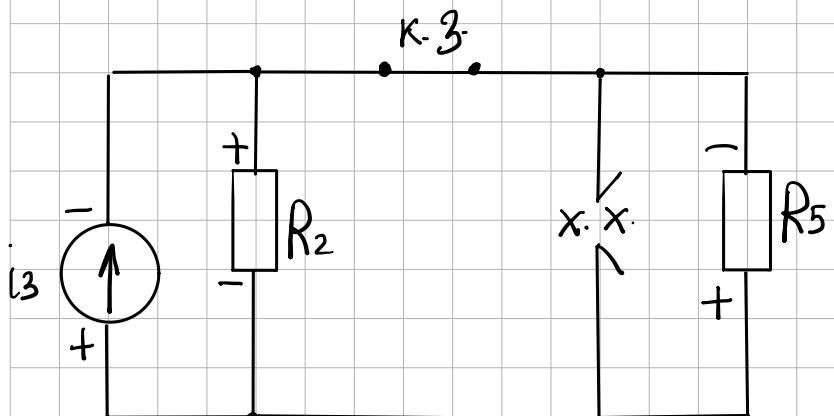Решение от источника i_3 


$$i_2 + i_5 = i_3 = 5$$

$$\frac{i_2}{i_5} = \frac{R_5}{R_2} = \frac{3}{2} \Rightarrow i_2 = 3; i_5 = -2 \text{ (т.к. не совн. направление с напр-ием тока)}$$

2

Решение от источника i_4


K-3.

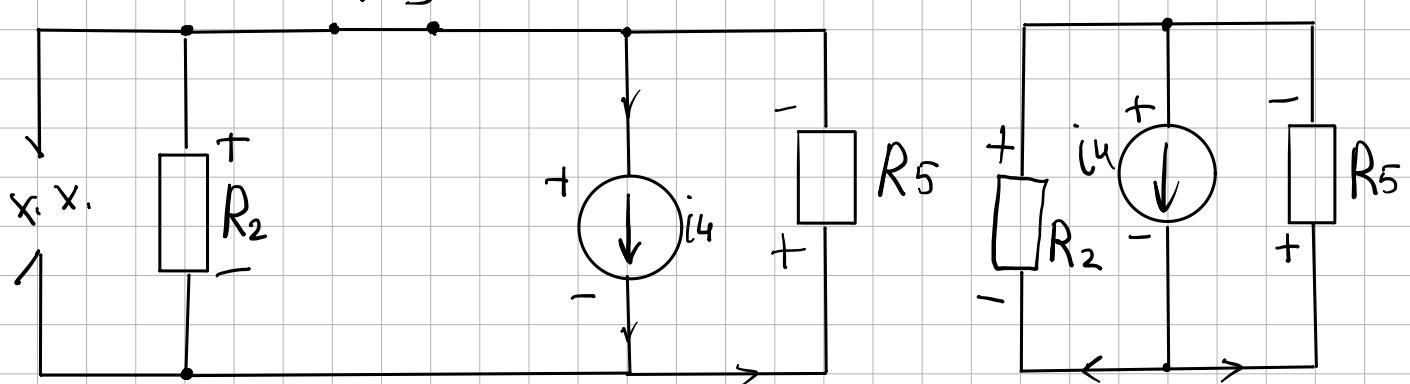

$$i_2 + i_5 = i_4 = 5$$

$$\frac{i_2}{i_5} = \frac{R_5}{R_2} = \frac{3}{2} \Rightarrow i_2 = -3 \text{ (т.к. не совн. направление с напр-ием тока); } i_5 = 2$$

③ Rechnung um umformen U_1

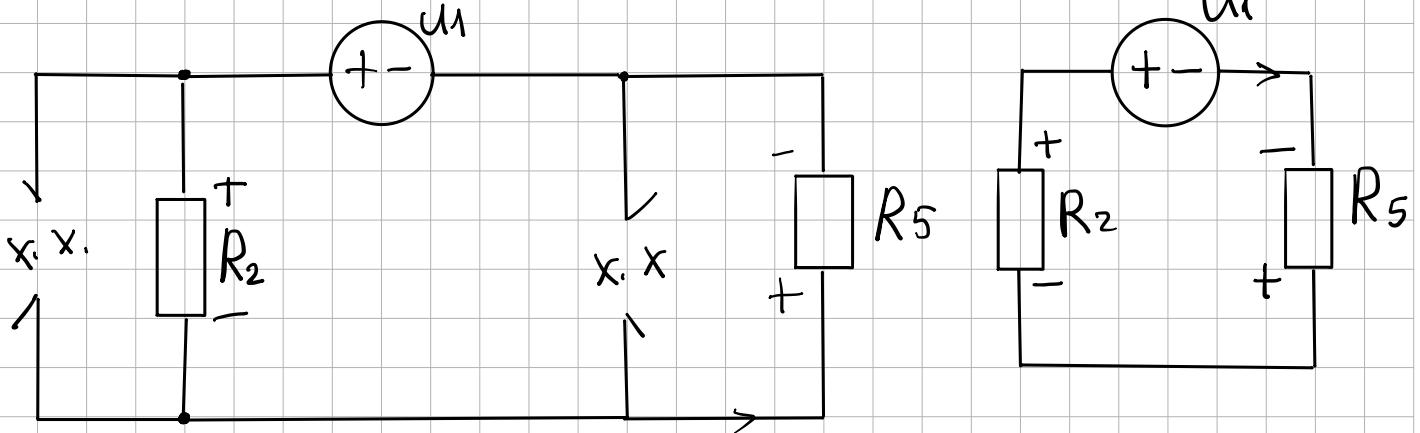

$$U_{6x} = U_1 = 10$$

$$R_{6x} = R_2 + R_5 = 5$$

$$i_2''' = i_5''' = \frac{U_{6x}}{R_{6x}} = \frac{10}{5} = 2$$

$$i_2 = i_2^1 + i_2^2 + i_2''' = 3 - 3 + 2 = 2$$

$$i_5 = i_5^1 + i_5^2 + i_5''' = -2 + 2 + 2 = 2$$

$$U_2 = i_2 R_2 = 2 \cdot 2 = 4$$

$$U_5 = i_5 R_5 = 2 \cdot 3 = 6$$

II 3. K.

$$\begin{cases} -U_2 + U_1 + U_4 = 0 \\ -U_4 + U_5 = 0 \\ U_3 + U_2 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} U_4 = 6 \\ U_3 = -4 \end{cases}$$

Umform: $U_4 = 6$; $U_3 = -4$

№ 1.1.4

№ 11

Справо ✓

Метод пропорциональных величин (МПВ)

Услов:

$$114 - \text{ИИ} \quad U_1 = 120$$

$$i_5, U_3 - ?$$


$$212 - R_2 = 4$$

$$G_{\text{ax}}, G_{5-1}, H_{U_{3-1}} - ?$$

$$324 - R_3 = 4$$

$$423 - R_4 = 2$$

$$534 - R_5 = 2$$

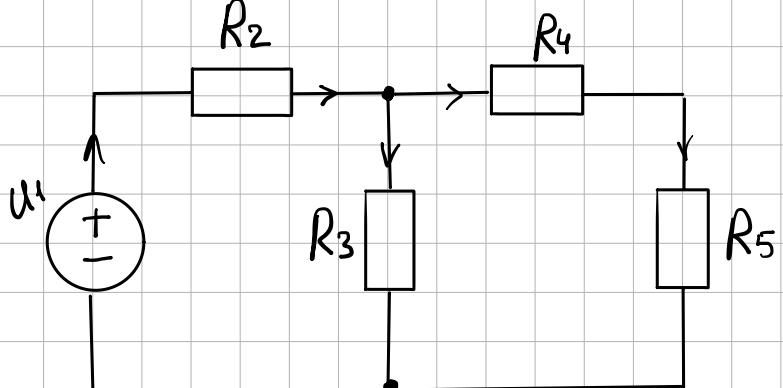

$$\text{По условию, } i_5' = 1 \Rightarrow U_5' = i_5' \cdot R_5 = 1 \cdot 2 = 2$$

$$i_4' = i_5' = 1 \Rightarrow U_4' = i_4' \cdot R_4 = 1 \cdot 2 = 2$$

$$U_{45}' = U_5' + U_4' = 2 + 2 = 4$$

$$U_3' = U_{45}' = 4$$

$$i_3' = \frac{U_3'}{R_3} = \frac{4}{4} = 1$$

$$i_2' = i_3' + i_4' = 1 + 1 = 2$$

$$U_2' = i_2' \cdot R_2 = 2 \cdot 4 = 8$$

$$U_1' = U_2' + U_3' = 8 + 4 = 12$$

$$k = \frac{U_1}{U_1} = \frac{120}{12} = 10$$

$$i_5 = i_5 \cdot k = 1 \cdot 10 = 10$$

$$U_3 = U_3 \cdot k = 4 \cdot 10 = 40$$

$$G_{bx} = \frac{i_2}{U_1} = \frac{i_2 \cdot k}{U_1} = \frac{2 \cdot 10}{120} = \frac{20}{120} = \frac{1}{6}$$

$$G_{51} = \frac{i_5}{U_1} = \frac{10}{120} = \frac{1}{12}$$

$$H_{u_{31}} = \frac{U_3}{U_1} = \frac{40}{120} = \frac{1}{3}$$

Ошибки: $i_5 = 10$; $U_3 = 40$; $G_{bx} = \frac{1}{6}$; $G_{51} = \frac{1}{12}$; $H_{u_{31}} = \frac{1}{3}$

№ 11.5

Согласовано

№ 11

Упр-ние 8 курса

Ключ:

Найти токи U_1 и R -эл-ты, напряжение U_1

$$113 - U_1 \quad i_1 = 1$$


$$i_2, i_3, i_5 - ?$$

$$231 - R_2 = 5$$

$$U_1, U_4 - ?$$

$$423 - U_1 \quad i_4 = 5$$

$$523 - R_5 = 5$$

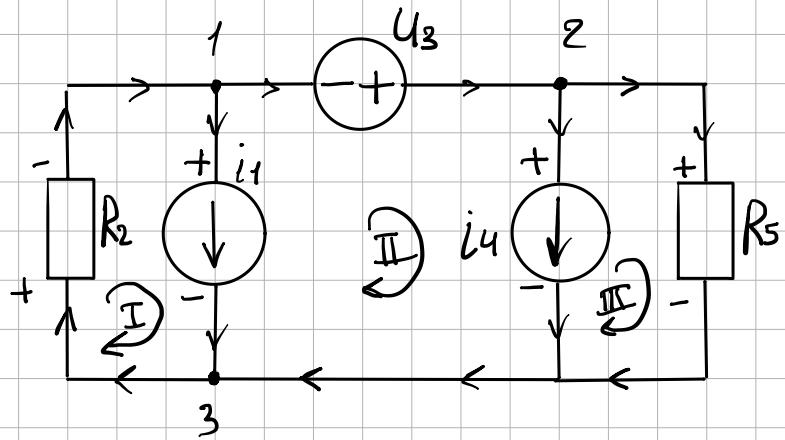

I. 3.K.

$$y_{3 \text{en } 1}: \begin{cases} -i_2 + i_1 + i_3 = 0 \end{cases}$$

$$y_{3 \text{en } 2}: \begin{cases} -i_3 + i_4 + i_5 = 0 \end{cases}$$

II 3.K.

$$\begin{aligned} \text{I) } & \begin{cases} U_1 + U_2 = 0 \\ -U_1 - U_3 + U_4 = 0 \\ -U_4 + U_5 = 0 \end{cases} \end{aligned}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} -i_2 + i_1 + i_3 = 0 \\ -i_3 + i_4 + i_5 = 0 \\ U_1 + U_2 = 0 \\ -U_1 - U_3 + U_4 = 0 \\ -U_4 + U_5 = 0 \end{array} \right. \quad \left\{ \begin{array}{l} \cancel{-i_2} + 1 + \cancel{i_3} = 0 \\ -i_3 + 5 + \cancel{i_5} = 0 \\ \cancel{U_1} + 5i_2 = 0 \\ -U_1 - 5 + U_4 = 0 \\ -U_4 + 5i_5 = 0 \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} i_3 - i_2 = -1 \\ i_5 - i_3 = -5 \\ u_1 + 5i_2 = 0 \\ u_4 - u_1 = 5 \\ 5i_5 - u_4 = 0 \end{array} \right.$$

$$\left(\begin{array}{ccccc|c} 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & -5 \\ 1 & 0 & 5 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 5 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 5 & 0 \end{array} \right)$$

$$u_1 = -\frac{35}{2} = -17,5$$

$$u_4 = -\frac{25}{2} = -12,5$$

$$i_2 = \frac{7}{2} = 3,5$$

$$i_3 = \frac{5}{2} = 2,5$$

$$i_5 = -\frac{5}{2} = -2,5$$

Umformen: $u_1 = -17,5$; $u_4 = -12,5$; $i_2 = 3,5$;

$$i_3 = 2,5; i_5 = 2,5$$

5116

511

Сганов

Метод контурных токов

Члены:

$$115 - R_1$$

$$i_7 - ?$$

$$213 - R_2$$

$$312 - \text{НТ} i_3 = 1$$

$$452 - \text{НТ} i_4 = 1$$


$$525 - R_5$$


$$623 - \text{НН} U_6 = 2$$

$$734 - R_7$$

$$854 - \text{НН} U_8 = 2$$

$$R_K = 2$$

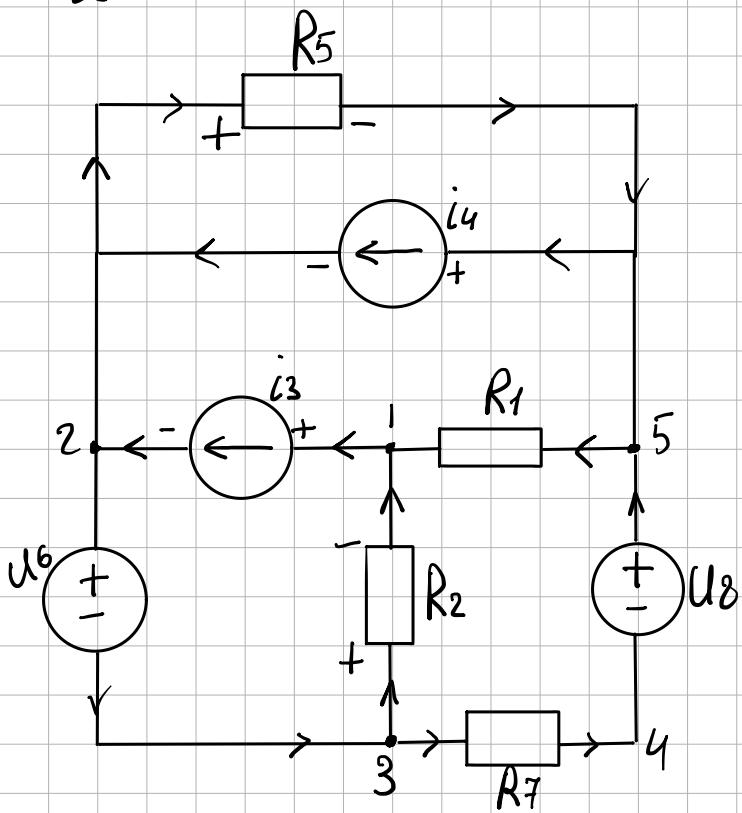

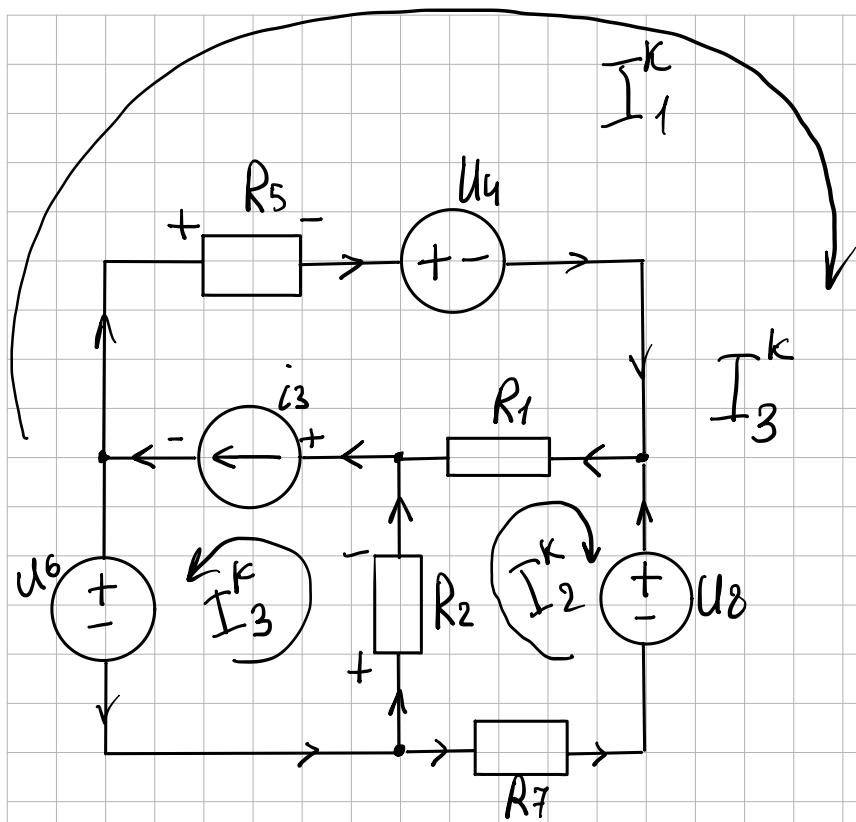

$$U_4 = i_4 R_4 = 1 \cdot 2 = 2$$

$$R_{11} = R_5 + R_7 = 2 + 2 = 4$$

$$R_{22} = R_7 + R_2 + R_1 = 2 + 2 + 2 = 6$$

$$R_{12} = R_{21} = R_7 = 2$$

$$R_{13} = R_{31} = 0$$

$$R_{23} = R_{32} = R_2 = 2$$

$$I_3^k = i_3 = 1$$

$$U_1^0 = U_6 - U_4 - U_8 = 2 - 2 - 2 = -2$$

$$U_2^0 = -U_8 = -2$$

$$\begin{vmatrix} R_{11} & R_{12} \\ R_{21} & R_{22} \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} I_1^k \\ I_2^k \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} U_1^o - R_{13} I_3^k \\ U_2^o - R_{23} I_3^k \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 6 \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} I_1^k \\ I_2^k \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -2 - 0 \cdot 1 \\ -2 - 2 \cdot 1 \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 6 \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} I_1^k \\ I_2^k \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -2 \\ -4 \end{vmatrix}$$

$$\Delta = 4 \cdot 6 - 2 \cdot 2 = 20$$

$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} -2 & 2 \\ -4 & 6 \end{vmatrix} = -2 \cdot 6 - 2 \cdot (-4) = -12 + 8 = -4$$

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} 4 & -2 \\ 2 & -4 \end{vmatrix} = 4 \cdot (-4) - 2 \cdot (-2) = -16 + 4 = -12$$

$$I_1^k = \frac{\Delta_1}{\Delta} = \frac{-4}{20} = -\frac{1}{5} = -0,2$$

$$I_2^k = \frac{\Delta_2}{\Delta} = \frac{-12}{20} = -\frac{6}{10} = -\frac{3}{5} = -0,6$$

$$I_7 = I_2^k + I_1^k = -0,6 - 0,2 = -0,8$$

Член:

Метод узловых напряжений

$$115 - R_1$$

$$i_7 - ?$$

$$213 - R_2$$

$$312 - \text{ИТ } i_3 = 1$$

$$452 - \text{ИТ } i_4 = 1$$


$$525 - R_5$$


$$623 - \text{ИИ } U_6 = 2$$

$$734 - R_7$$

$$854 - \text{ИИ } U_8 = 2$$

$$R_k = 2$$

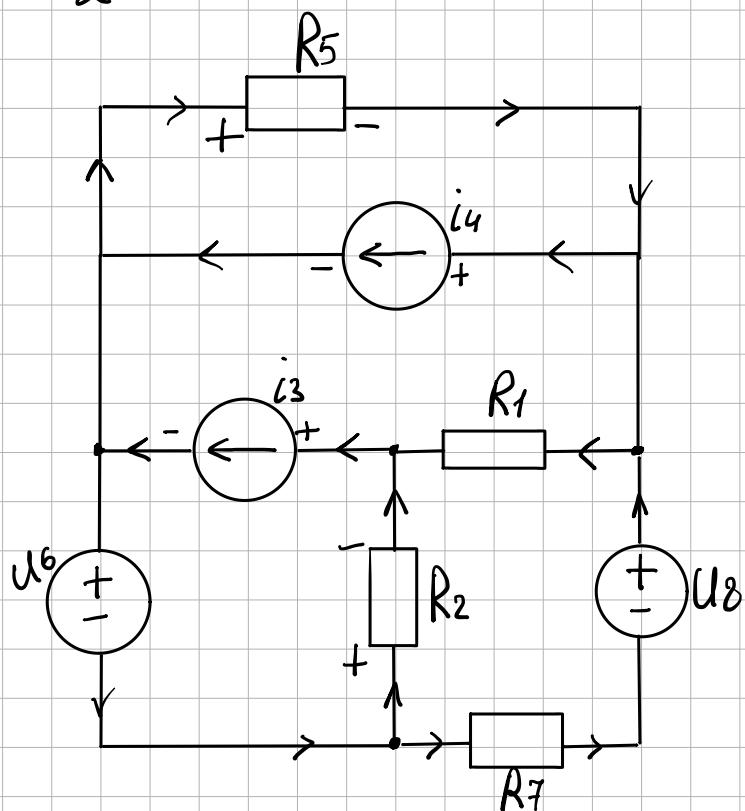

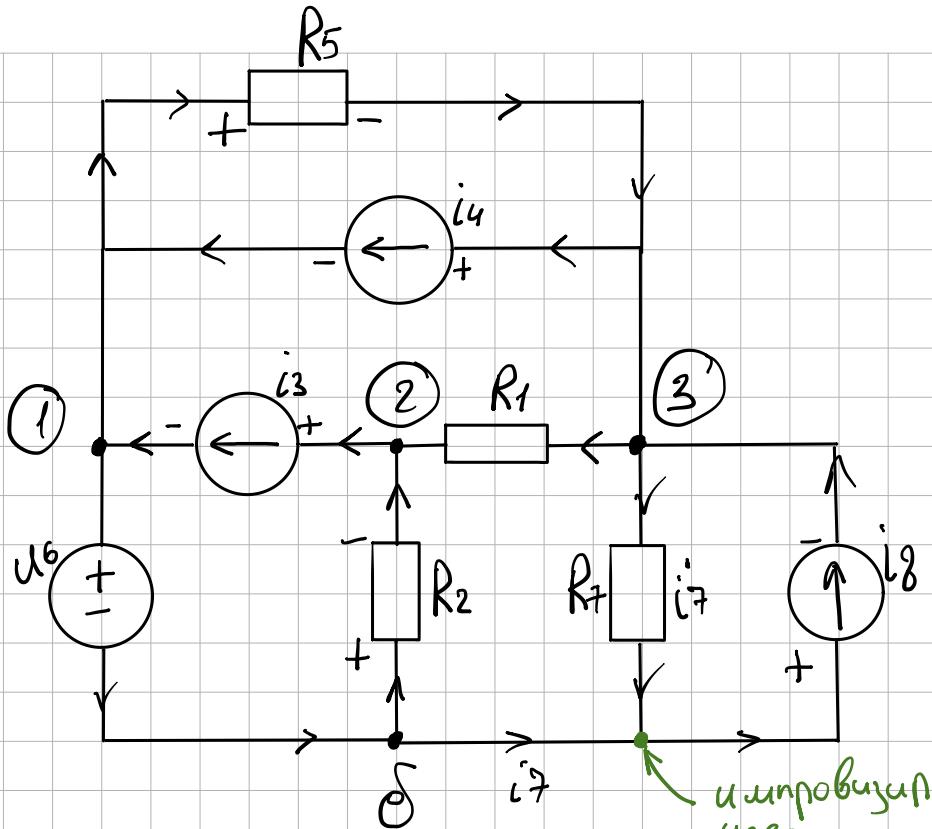

$$i_8 = \frac{U_8}{R_8} = \frac{2}{2} = 1$$

$$U_1^y = U_6 = 2$$

$$\begin{cases} (G_2 + G_1) U_2^y - G_1 U_3^y = -i_3 \\ (G_1 + G_7 + G_5) U_3^y - G_1 U_2^y - G_5 U_1^y = i_8 - i_4 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\right) U_2^y - \frac{1}{2} U_3^y = -1 \\ \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\right) U_3^y - \frac{1}{2} U_2^y = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} U_2^y - \frac{1}{2} U_3^y = -1 \\ \frac{3}{2} U_3^y - \frac{1}{2} U_2^y = 0 \end{cases} \rightarrow U_2^y = -1 + \frac{1}{2} U_3^y$$

$$\frac{3}{2} U_3^y - \frac{1}{2} \left(-1 + \frac{1}{2} U_3^y \right) = 0$$

$$\frac{3}{2} U_3^y + \frac{1}{2} - \frac{1}{4} U_3^y = 0$$

$$\frac{5}{4} U_3^y = -\frac{1}{2}$$

$$U_3^y = -\frac{2}{5}$$

$$U_2^y = -1 + \frac{1}{2} U_3^y = -1 + \frac{1}{2} \cdot \left(-\frac{2}{5}\right) = -\frac{6}{5}$$

$$i_7' = (U_3^y - U_8^y) G_7 = -\frac{1}{5}$$

$$-i_7 - i_8 + i_7' = 0$$

$$i_7 = i_7' - i_8$$

$$i_7 = \frac{1}{5} - 1 = -\frac{4}{5} = -0,8$$

5.1.1.7

5.11

Cogito ✓

Метод эквивалентного источника
Изображение (ИЕН)

Члены:

$$114 - \text{ИИ} \quad U_1 = 4$$

$$i_2 - ?$$


$$212 - R_2 = 2$$

$$323 - R_3 = 2$$

$$413 - R_4 = 2$$


$$524 - R_5 = 2$$

$$634 - \text{ИИ} \quad U_6 = 2$$

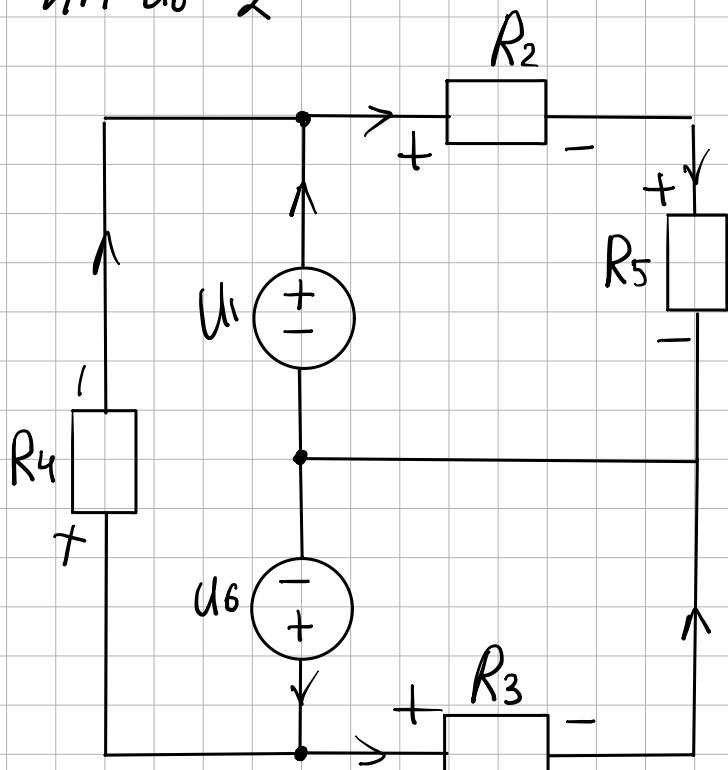


$$\begin{cases} i_{R_2} = i_{R_5} \\ R_2 = R_5 \end{cases} \Rightarrow U_2 = U_5$$


МЭНН

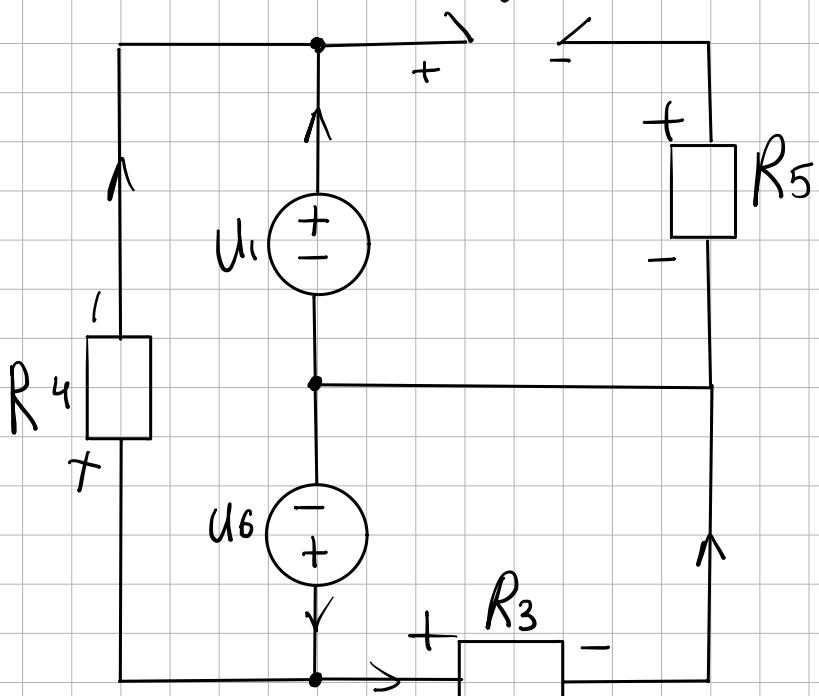


$$U_{2xx} = U_1 = 4$$

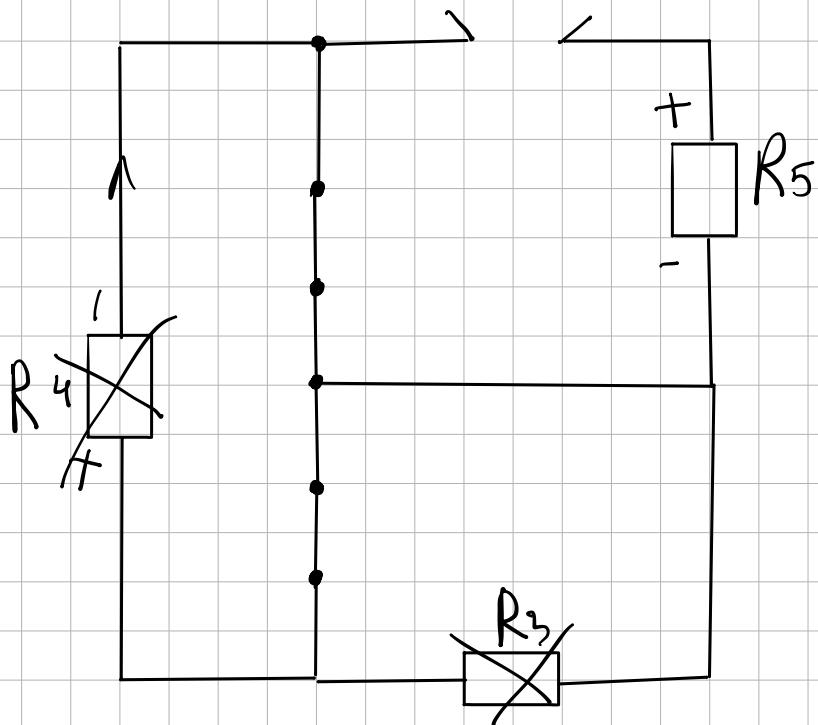

$$R_3 = R_5 = 2$$

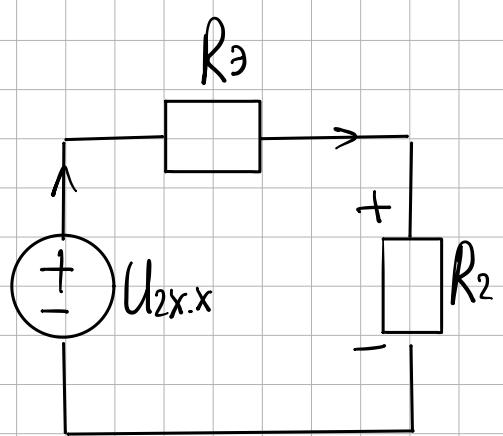
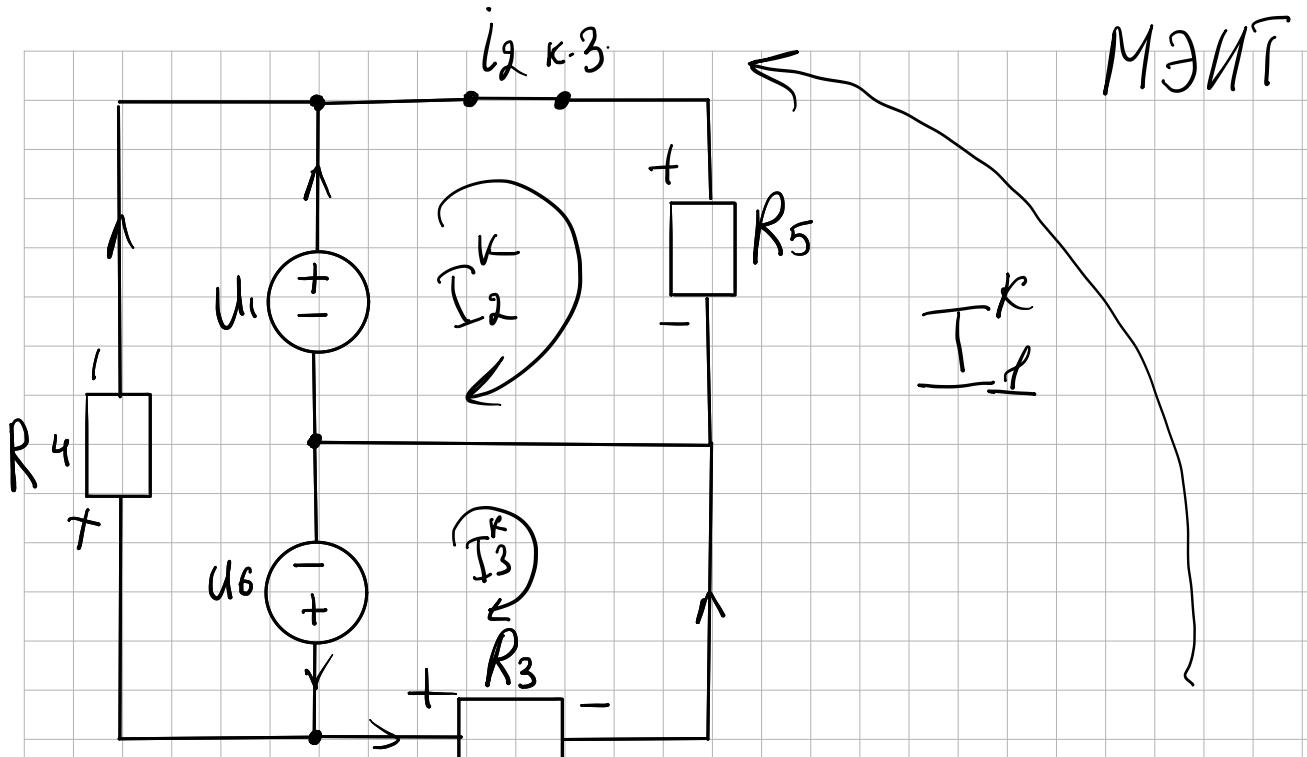
$$i_2 = \frac{U_{2xx}}{R_3 + R_2} = \frac{4}{2 + 2} = 1$$



$$\left\{ \begin{array}{l} (R_5 + R_3 + R_4)I_1^k - R_5 I_2^k - R_3 I_3^k = 0 \\ R_5 I_2^k - R_5 I_1^k = U_1 \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} R_3 I_3^k - R_3 I_1^k = -U_6 \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} 6I_1^k - 2I_2^k - 2I_3^k = 0 \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} 2I_2^k - 2I_1^k = 4 \rightarrow 2I_2^k = 4 + 2I_1^k \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} 2I_3^k - 2I_1^k = -2 \rightarrow 2I_3^k = -2 + 2I_1^k \end{array} \right.$$


$$6I_1^k - 4 - 2I_1^k + 2 - 2I_1^k = 0$$

$$2I_1^k = 2 \rightarrow I_1^k = 1$$


$$2I_2^k = 4 + 2 \cdot 1 = 6 \rightarrow I_2^k = 3$$

$$2I_3^k = -2 + 2 \cdot 1 = 0$$

$$i_{2k3} = 3 - 1 = 2$$

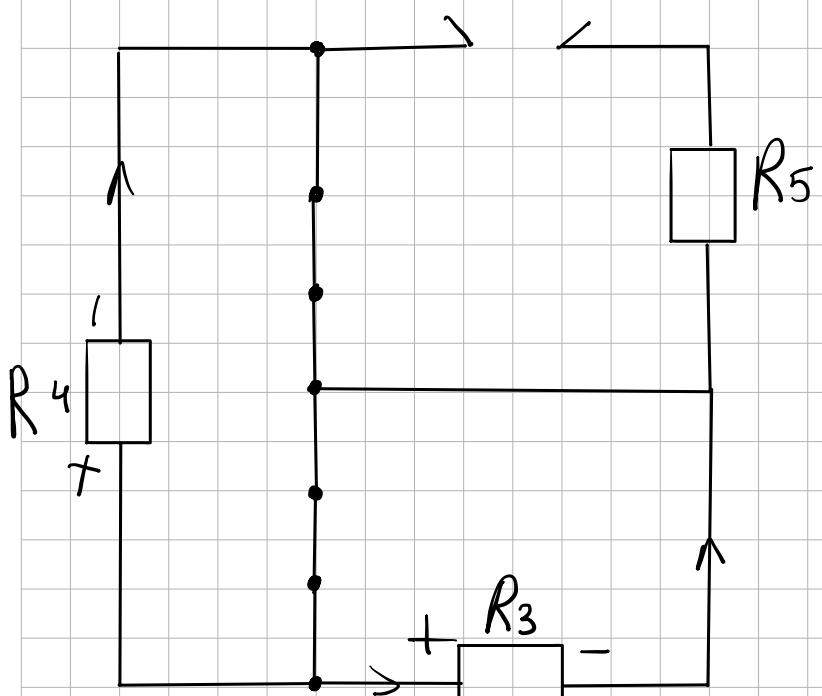


$$R_3 = R_5 = 2$$

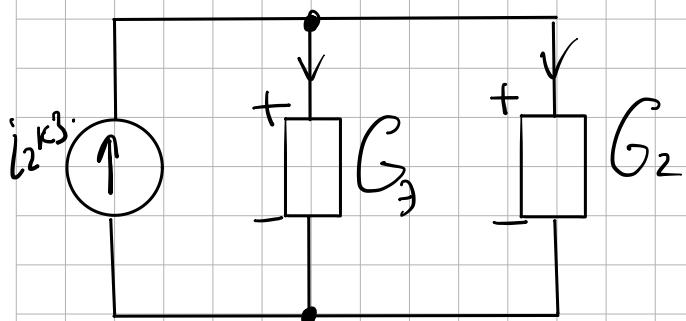

$$U_2 = \frac{i_2 k_3}{G_3 + G_2} = \frac{2}{\frac{1}{2} + \frac{1}{2}} = 2$$
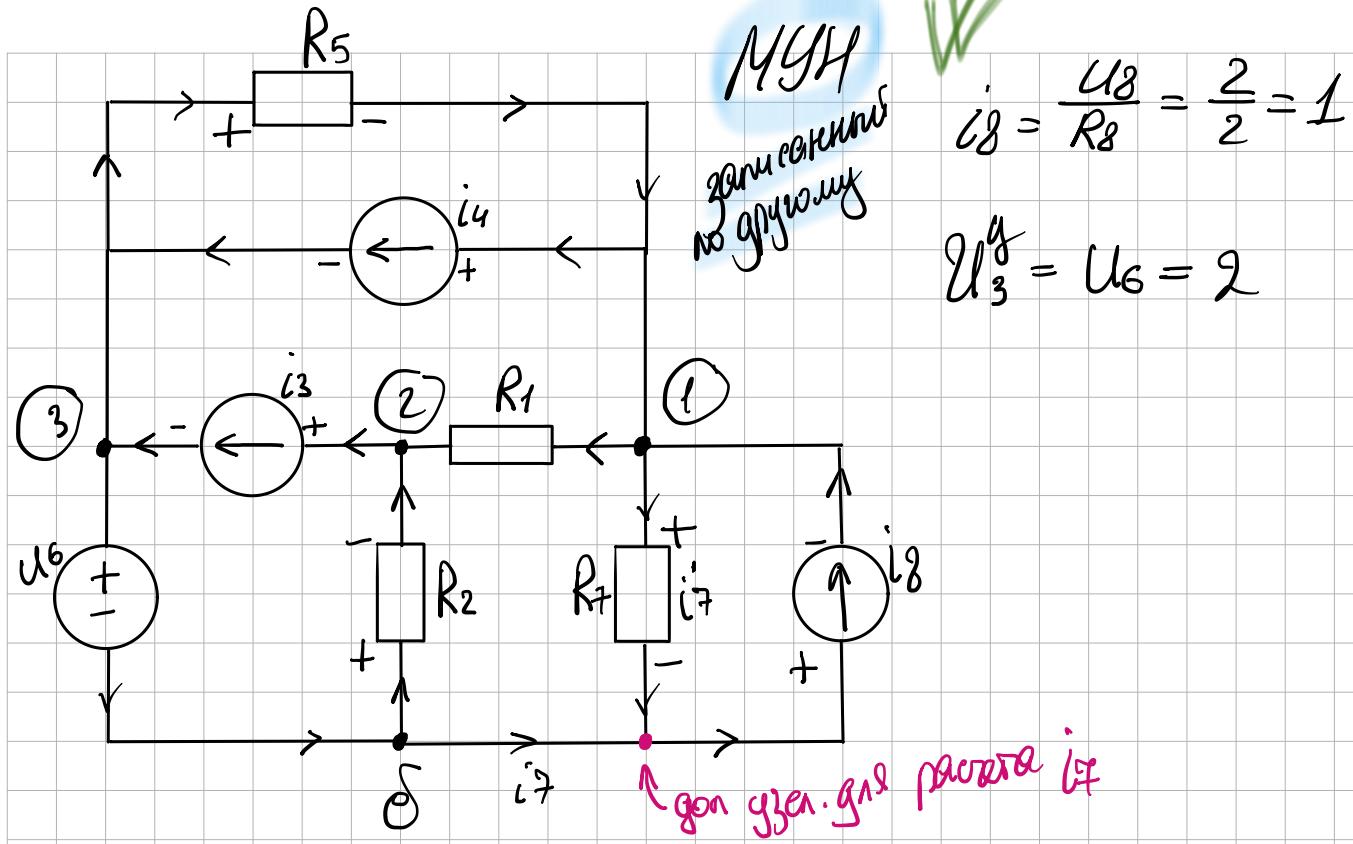
$$i_2 = \frac{U_2}{R_2} = \frac{2}{2} = 1$$



$$G_{11} = G_7 + G_1 + G_5 = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$$

$$G_{12} = G_{21} = G_1 = -\frac{1}{2}$$

$$G_{22} = G_1 + G_2 = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$$

$$G_{13} = G_5 = -\frac{1}{2}$$

$$G_{23} = 0$$

$$I_1^0 = -i_4 + i_8 = -1 + 1 = 0$$

$$I_2^0 = -i_3 = -1$$

$$\begin{vmatrix} \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & 1 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} U_1^y \\ U_2^y \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 - (-\frac{1}{2}) \cdot 2 \\ -1 - 0 \cdot 2 \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & 1 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} U_1^y \\ U_2^y \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 \\ -1 \end{vmatrix}$$

$$\Delta = \frac{3}{2} \cdot 1 - \left(-\frac{1}{2}\right) \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{3}{2} - \frac{1}{4} = \frac{6}{4} - \frac{1}{4} = \frac{5}{4}$$

$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} 1 & -\frac{1}{2} \\ -1 & 1 \end{vmatrix} = 1 \cdot 1 - \left(-\frac{1}{2}\right) \cdot (-1) = \frac{1}{2}$$

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} \frac{3}{2} & 1 \\ -\frac{1}{2} & -1 \end{vmatrix} = \frac{3}{2} \cdot (-1) - 1 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) = -1$$

$$U_1^y = \frac{\Delta_1}{\Delta} = \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{5} = \frac{2}{5}$$

$$U_2^y = \frac{\Delta_2}{\Delta} = -\frac{4}{5}$$

$$i_7 = (U_1^y - U_0^y) \cdot G_7 = \frac{2}{5} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{5}$$

$$-i_7 - i_7' + i_8 = 0$$

$$i_8 - i_7' = i_7$$

$$i_7 = 1 - \frac{1}{5} = \frac{4}{5} = 0,8$$

5 1. 2. 1

5 11

Uen:

$$115 - \text{UH} \quad U_1 = 24$$

$$i_5 - ?$$

$$212 - K \text{ zum}$$

$$323 - R_3$$

$$435 - R_4$$


$$534 - R_5$$

$$645 - L_6 = 6$$

$$745 - R_7$$



$$R_k = 2$$

Cgano ✓

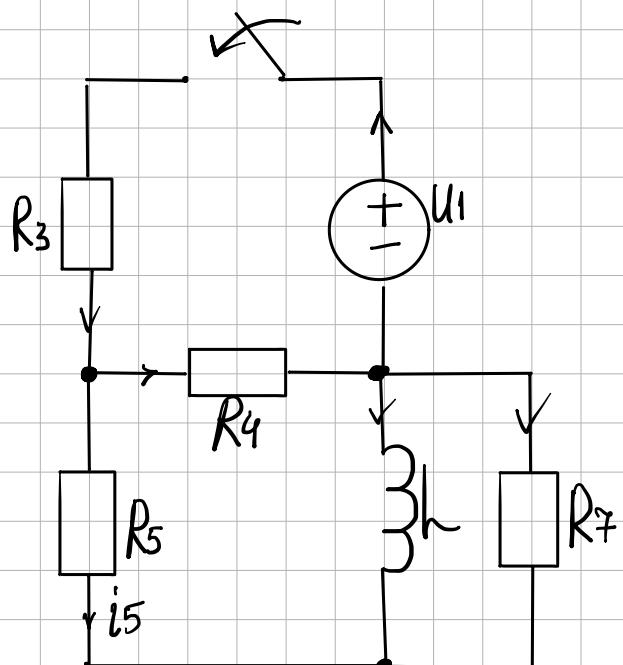

$$1) \quad i_5(t) = A e^{-\frac{t}{T}} + i_{5 \text{ ycm}}$$

2) $t \rightarrow \infty$

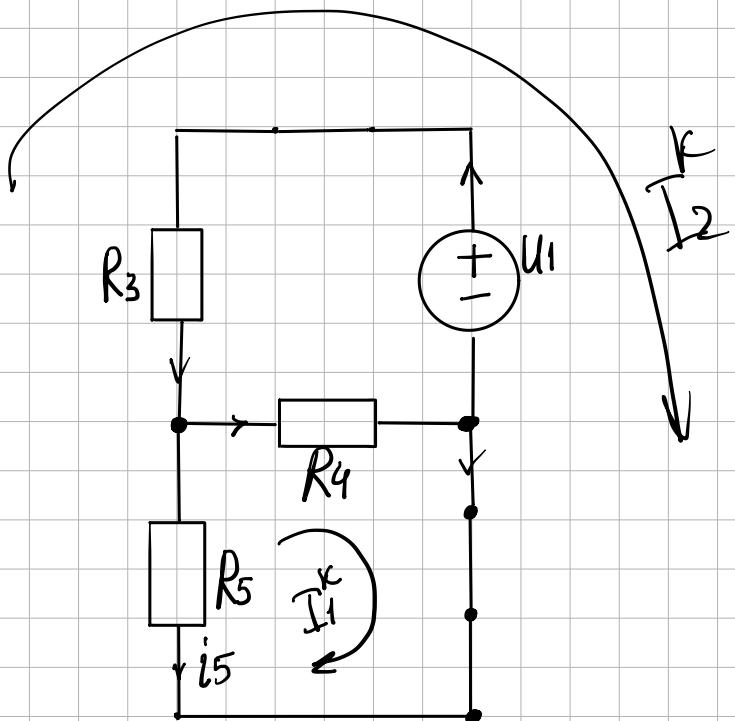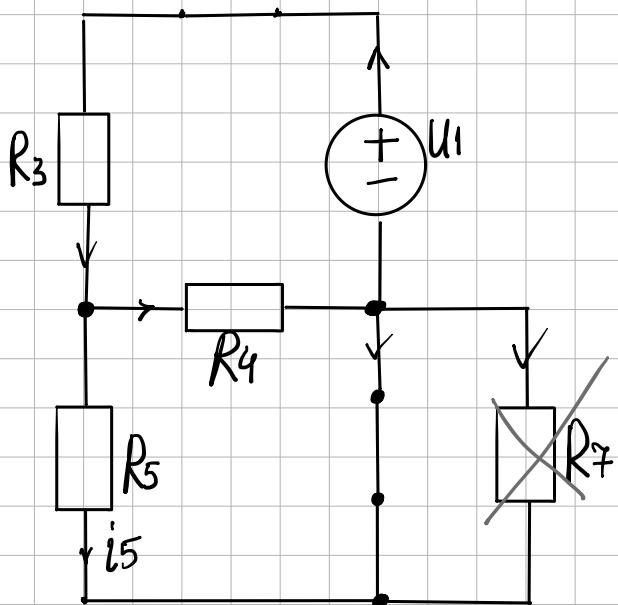

$$R_{11} = R_5 + R_4 = 2 + 2 = 4$$

$$R_{22} = R_5 + R_3 = 2 + 2 = 4$$

$$R_{12} = R_{21} = R_5 = 2$$

$$U_1^o = 0; \quad U_2^o = -U_1 = -24$$

$$\begin{vmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 4 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} I_1^k \\ I_2^k \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 \\ -24 \end{vmatrix}$$

$$\Delta = 4 \cdot 4 - 2 \cdot 2 = 16 - 4 = 12$$

$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} 0 & 2 \\ -24 & 4 \end{vmatrix} = -(-24) \cdot (2) = 48$$


$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} 4 & 0 \\ 2 & -24 \end{vmatrix} = 4 \cdot (-24) = -96$$

$$I_1^k = \frac{\Delta_1}{\Delta} = \frac{48}{12} = 4$$

$$I_2^k = \frac{\Delta 2}{\Delta} = -\frac{96}{12} = -8$$

$$i_5^k = I_1^k + I_2^k = 4 - 8 = -4$$

3) $\mathcal{T} = \frac{L}{R_3}$

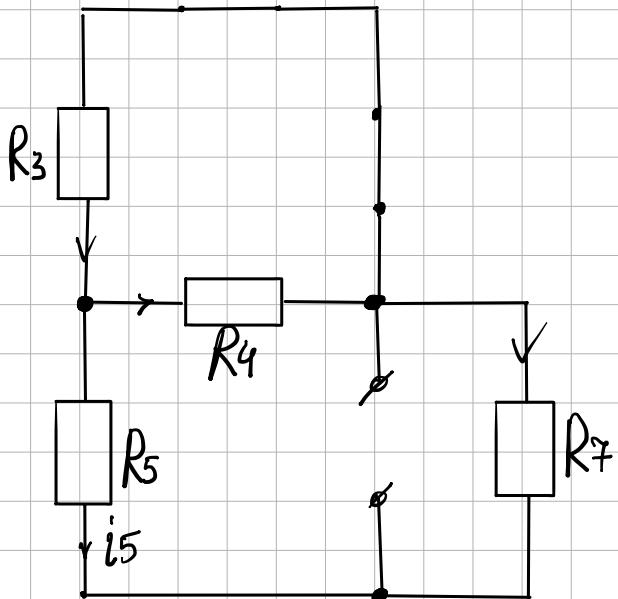

$$R_{34} = \frac{2 \cdot 2}{2+2} = 1$$



$$R_{345} = 1 + 2 = 3$$

$$R_7 = \frac{R_{345} \cdot R_7}{R_{345} + R_7} = \frac{3 \cdot 2}{3+2} = \frac{6}{5}$$

$$\mathcal{T} = 6 \cdot \frac{5}{6} = 5$$

4) a) $i_L(0-) = 0$ (no conductance)

b) $i_L(0+) = i_L(0-) = 0$

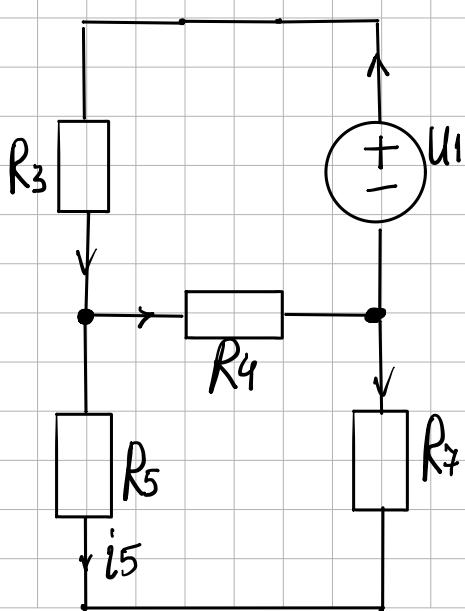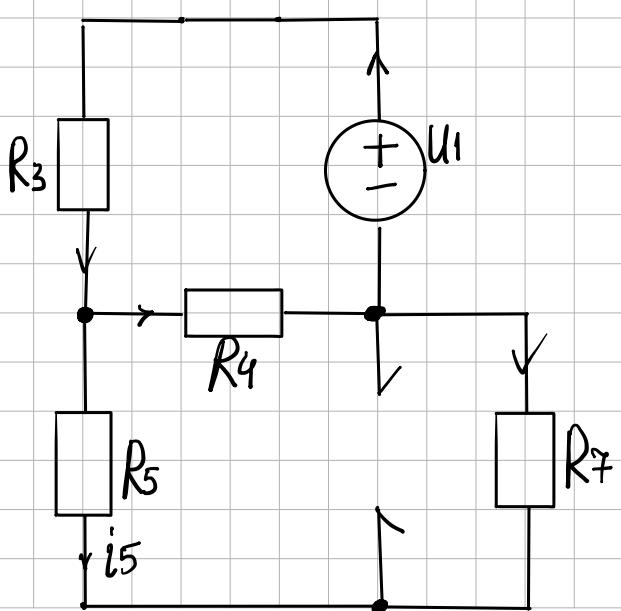

$$R_{57} = R_5 + R_7 = 2+2=4$$

$$R_{457} = \frac{R_4 \cdot R_{57}}{R_4 + R_{57}} = \frac{4 \cdot 2}{4+2} = \frac{8}{6} = \frac{4}{3}$$

$$R_{Cx} = \frac{2 \cdot \frac{4}{3}}{2+\frac{4}{3}} = \frac{\frac{8}{3}}{\frac{10}{3}} = \frac{8}{10}$$

$$i_{Cx} = \frac{24 \cdot 10}{8} = 30$$


$$i_{(0+)}^5 = 30 \cdot \frac{1}{R_5 \left(\frac{1}{R_{57}} + \frac{1}{R_4} \right)} = \frac{30}{2 \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{2} \right)} = \frac{30}{\frac{3}{2}} - \frac{30 \cdot 2}{3} = 20$$

$$20 = A + 4 \Rightarrow A = 16$$

$$i_5(t) = 16e^{-\frac{t}{15}} + 4$$

$$t=0 \quad 20$$

$$t \rightarrow \infty \quad 4$$

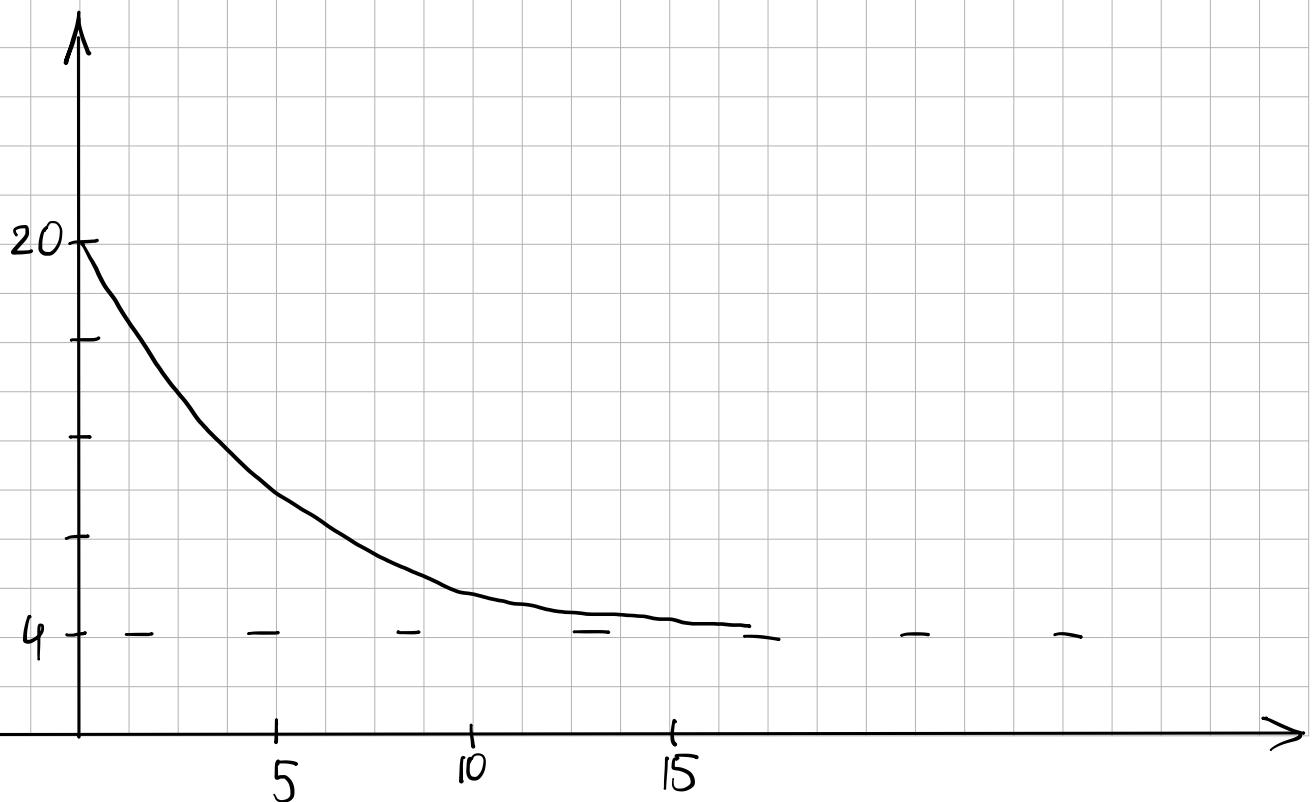

5. 1. 2. 3

5 11

Услов:

$$115 - УИ \quad U_1 = 4$$

коэффициент усиления

$$212 - R_2 = 1$$

$U_C(t), i_L(t)$

$$312 - k, \text{затухание}$$


$$423 - R_4 = 0,5$$

$$553 - \sqrt{1} \quad i_5 = 4$$


$$654 - R_6 = 0,5$$

$$734 - L = 1$$

$$834 - C = 0,5$$

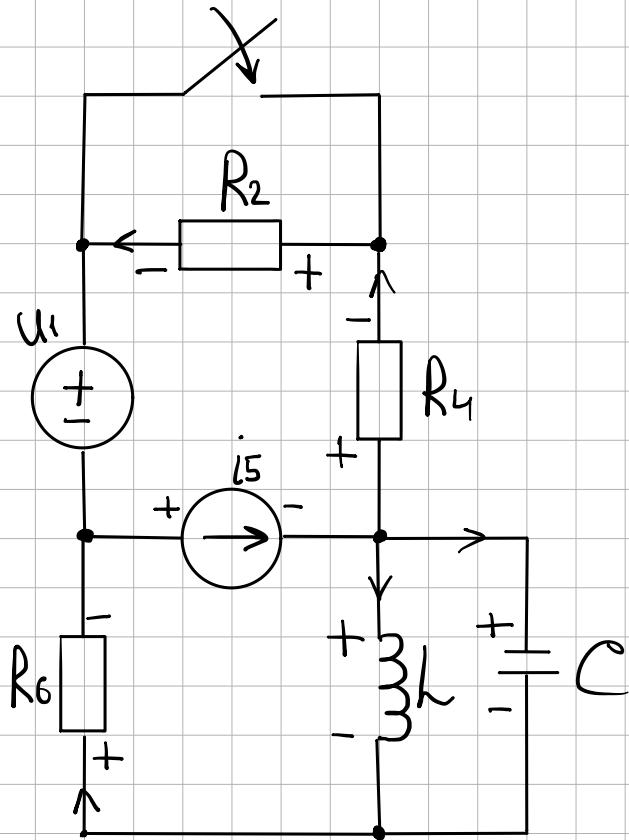

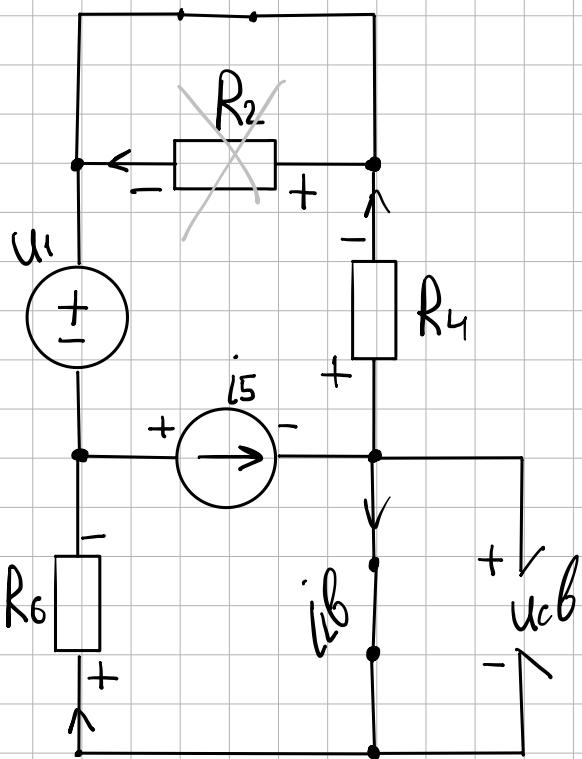
$$1) \quad t \rightarrow \infty \quad L = k \cdot 3 \quad C = x \cdot x.$$



$$U_{cb} = 0$$

Немогу написати належну інформацію

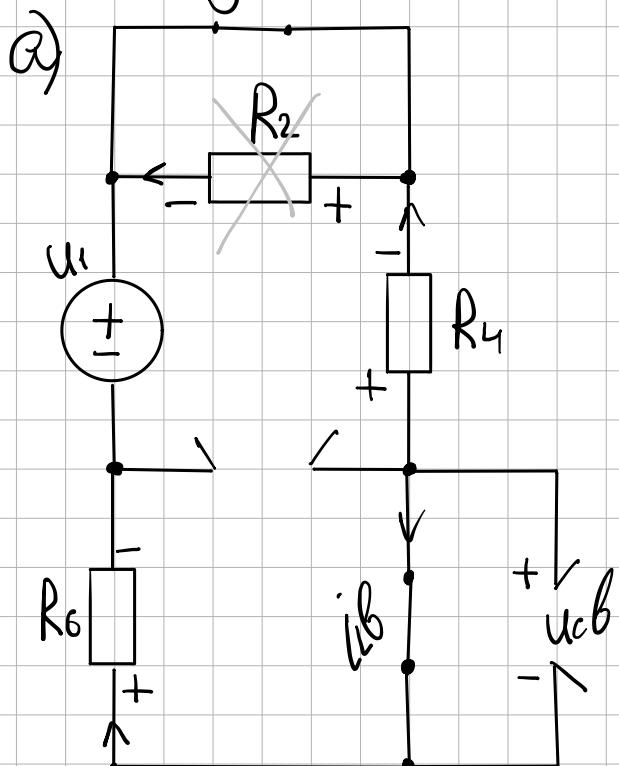


$$R_{bx} = R_4 + R_6 = 0,5 + 0,5 = 1$$

$$i_{bx} = U' / R_{bx} = 4 / 1 = 4$$

$$i_{lb} = i_{bx} = 4$$

8)

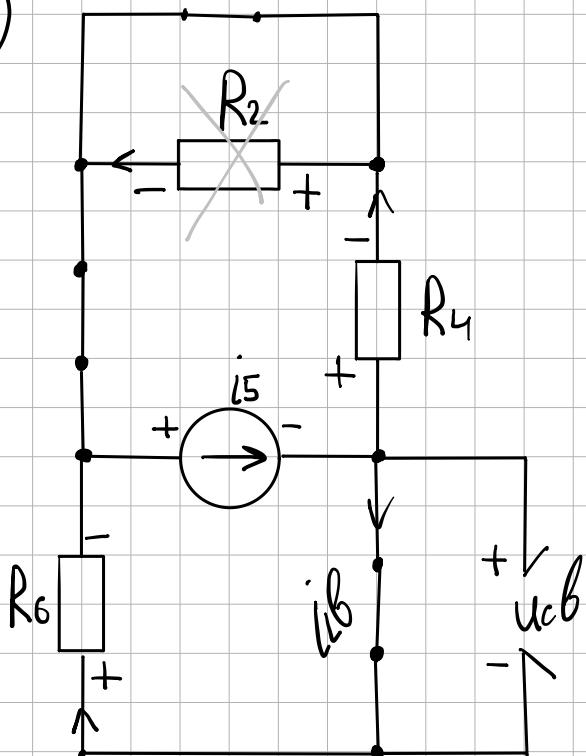


$$\dot{i}_{LB}'' = \frac{45}{2} = \frac{4}{2} = 2$$

$$\dot{i}_{LB} = \dot{i}_{LB}'' + \dot{i}_{LB}' = 4 + 2 = 6$$

$$\begin{aligned}\dot{i}_{LB} &= 6 \\ u_{LB} &= 0\end{aligned}$$


9)

$$t = 0^- \quad C = X.X. \quad h = K.3$$

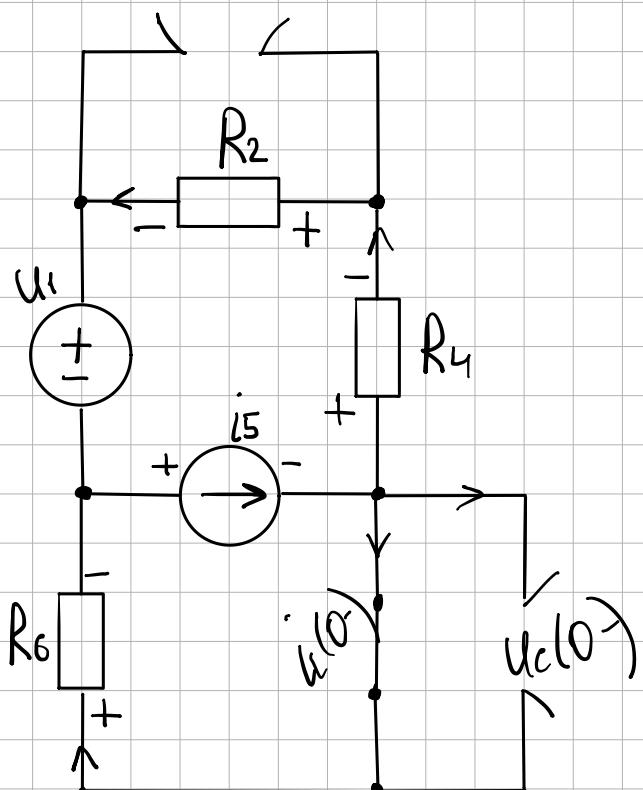

$$u_C(0^-) = 0$$


Memagom nammehnai haingéel $i_C(0^-)$

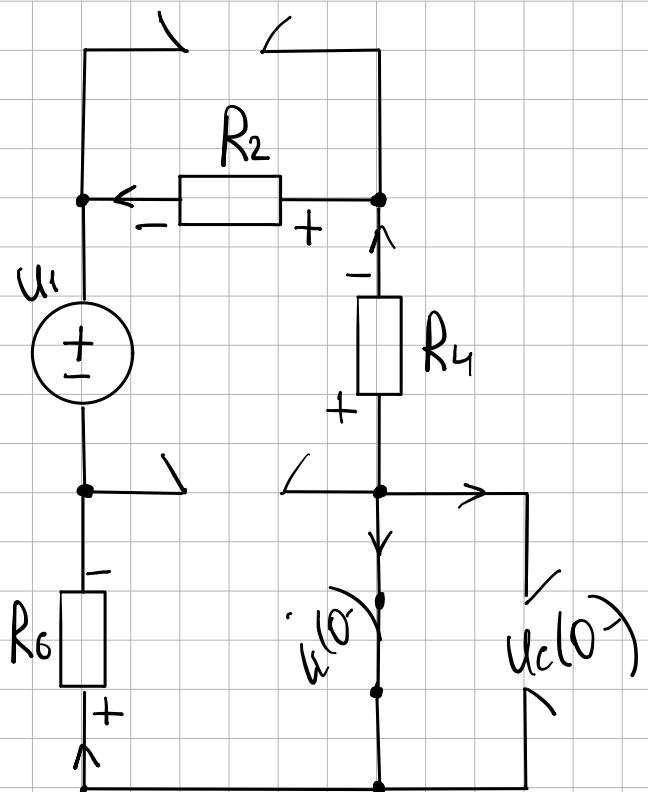

$$R_{bx} = R_2 + R_4 + R_6 = 1 + 0,5 + 0,5 = 2$$

$$i_{bx} = U_1 / R_{bx} = 4 / 2 = 2$$

$$i_L(0^-) = i_{bx} = 2$$

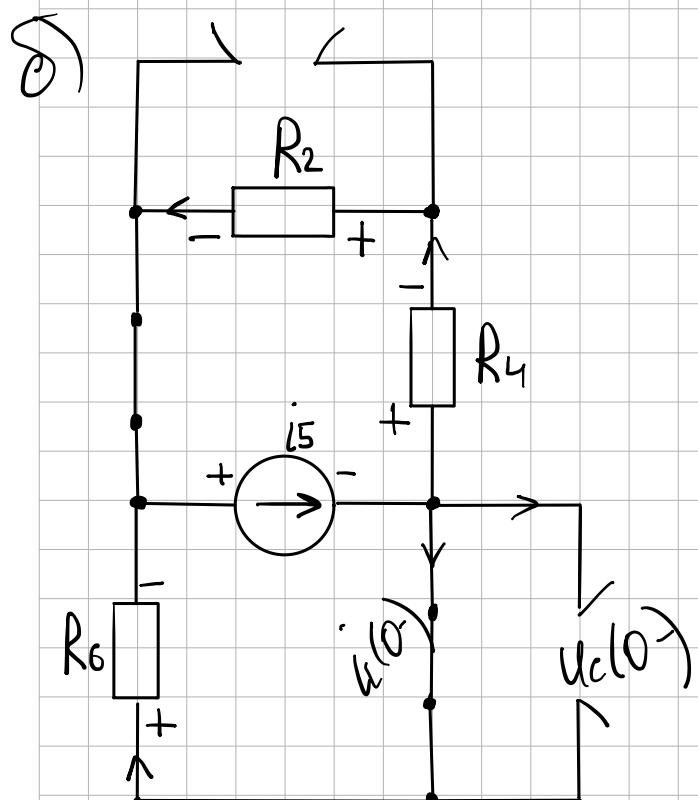

$$R_{24} = R_2 + R_4 = 1 + 0,5 = 1,5$$

$$i_L(0^-) = i_5 \cdot \frac{R_{24}}{R_{24} + R_6} =$$

$$= 4 \cdot \frac{1,5}{1,5 + 0,5} = 3$$

$$i_L(0^-) = i_L(0^-) + i_L''(0^-) =$$

$$= 2 + 3 = 5$$


$$u_c(0^-) = 0$$

$$i_L(0^-) = 5$$

$$3) \quad t = 0+$$

$$\begin{cases} U_C(0+) = U_C(0-) = 0 \\ i_L(0+) = i_L(0-) = 5 \end{cases}$$


4)

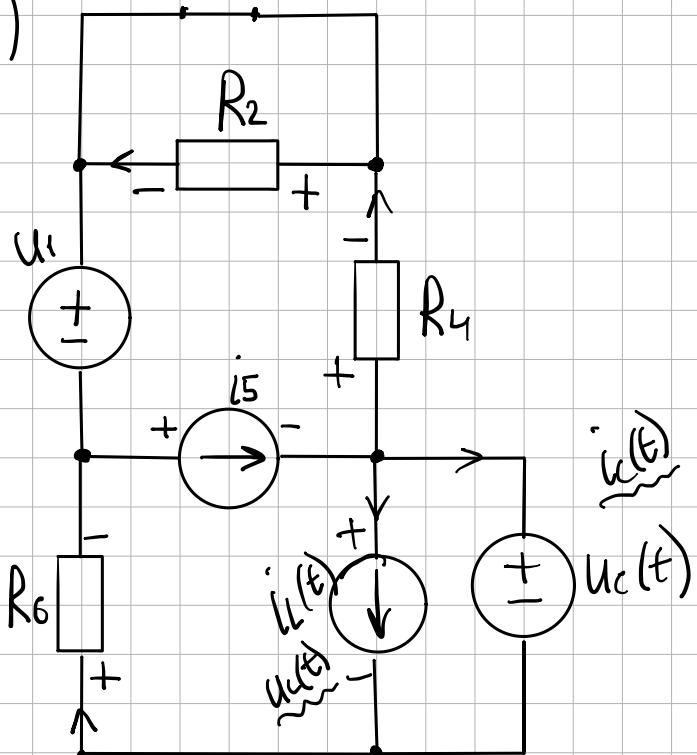


$$U_L(t) = U_C(t)$$

Мемогам наложенис ынгем $i_C(t)$


a)

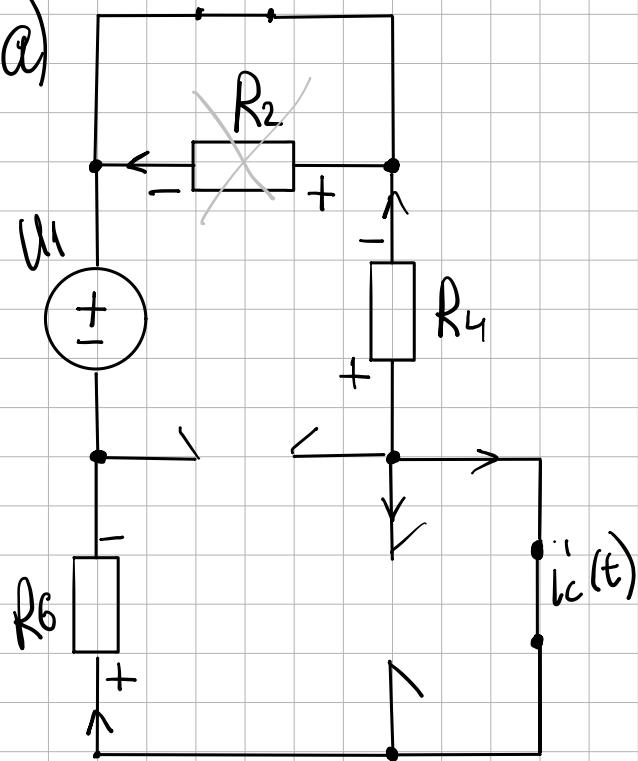


$$i_C(t) = \frac{U_1}{R_4 + R_6} = U_1$$

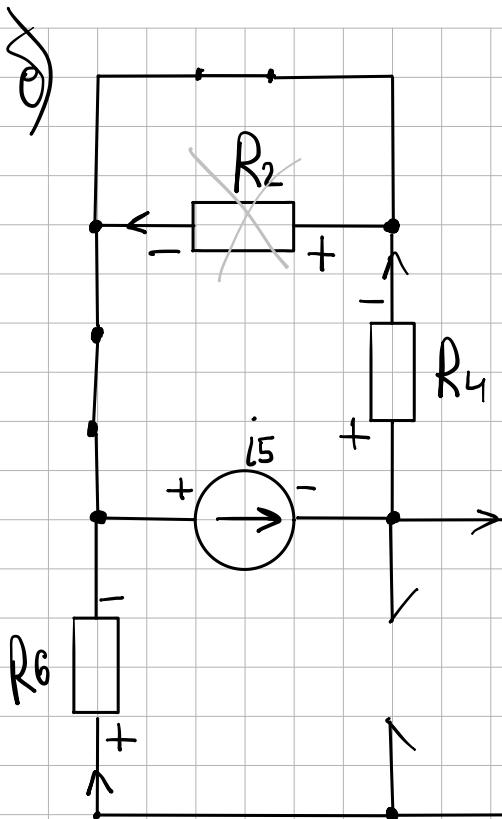

$$i_c''(t) = \frac{15}{2}$$

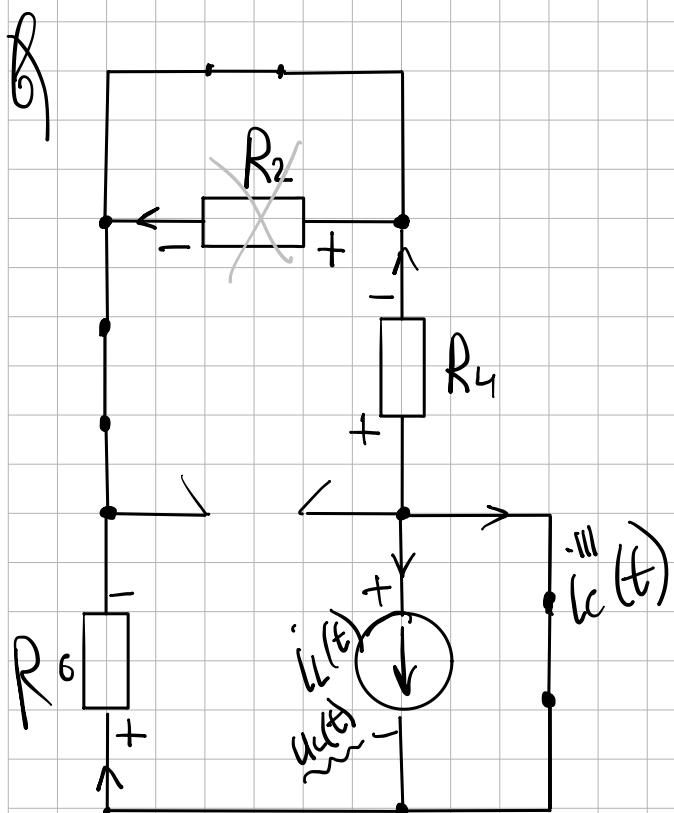

$$i_c'''(t) = -i_L(t)$$

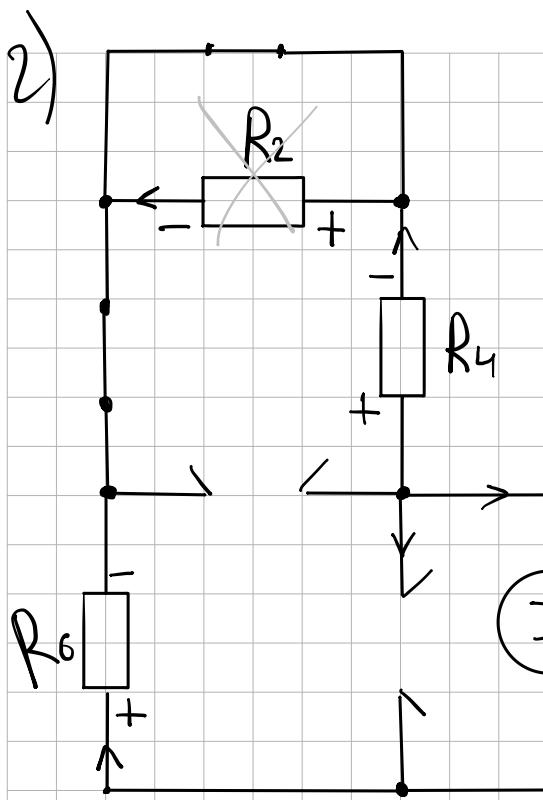

$$\dot{U}_c(t) = \frac{U_c(t)}{R_6 + R_9} = -U_c(t)$$

$$U_L(t) = U_c(t)$$

$$\dot{i}_c(t) = -U_c(t) - \dot{i}_L(t) + U_1 + \frac{U_5}{2}$$

$$\begin{bmatrix} \frac{dU_c(t)}{dt} \\ \frac{di_L(t)}{dt} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{C} & -\frac{1}{C} \\ \frac{1}{L} & \frac{0}{L} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_c(t) \\ i_L(t) \end{bmatrix} +$$

$$+ \begin{bmatrix} \frac{1}{C} & \frac{1}{2C} \\ \frac{0}{L} & \frac{0}{L} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_1 \\ U_5 \end{bmatrix} =$$

$$= \begin{bmatrix} -2 & -2 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_c(t) \\ i_L(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ i_5 \end{bmatrix}$$

$[A]$

$$\det([A] - \begin{bmatrix} p & 0 \\ 0 & p \end{bmatrix}) = \begin{bmatrix} 2 & -2 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} p & 0 \\ 0 & p \end{bmatrix} =$$

$$= \begin{bmatrix} -2-p & -2 \\ 1 & -p \end{bmatrix} = -p(-2-p) + 2 = 2p + p^2 + 2 =$$

$$= p^2 + 2p + 2 \quad p_{1,2} = -1 \pm j$$

$$u'_c = -u_c(t) - i'_L(t) + u_1 + \frac{i_5}{2}$$

$$i'_L = u_c(t)$$

$$\begin{bmatrix} -2 & -2 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_c(0+) \\ i_L(0+) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ i_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -10 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 12 \\ 0 \end{bmatrix} =$$

$$\begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix} \rightarrow u'_c(0+) = 2$$

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \rightarrow i'_L(0+) = 0$$

$$i_L(t) = A_1 e^{-t} \cos t + A_2 e^{-t} \sin t + i_L^b$$

$$\begin{aligned} i_L'(t) &= -A_1 e^{-t} \cos t - A_1 e^{-t} \sin t - A_2 e^{-t} \sin t + \\ &+ A_2 e^{-t} \cos t + 0 \end{aligned}$$

$$\left. \begin{aligned} i_L(0+) &= A_1 e^0 \cos 0 + A_2 e^0 \sin 0 + 6 = 5 \\ i_L'(0+) &= -A_1 e^0 \cos 0 - A_1 e^0 \sin 0 - A_2 e^0 \sin 0 + \\ &+ A_2 e^0 \cos 0 = 0 \end{aligned} \right.$$

$$A_1 + 6 = 5 \Rightarrow A_1 = -1$$

$$-A_1 + A_2 = 0 \Rightarrow A_2 = -1$$

$$i_L(t) = -e^{-t} \cos t - e^{-t} \sin t + 6$$

$$i_C(t) = A_1 e^{-t} \cos t + A_2 e^{-t} \sin t + i_C^b$$

$$\begin{aligned} i_C'(t) &= -A_1 e^{-t} \cos t - A_1 e^{-t} \sin t - A_2 e^{-t} \sin t + \\ &+ A_2 e^{-t} \cos t + 0 \end{aligned}$$

$$i_C(0+) = A_1 e^0 \cos 0 + A_2 e^0 \sin 0 + 0 = 0$$

$$\begin{aligned} i_C'(0+) &= -A_1 e^0 \cos 0 - A_1 e^0 \sin 0 - A_2 e^0 \sin 0 + \\ &+ A_2 e^0 \cos 0 = 2 \end{aligned}$$

$$A_1 + 0 = 0 \Rightarrow A_1 = 0$$

$$-A_1 + A_2 = 2 \Rightarrow A_2 = 2$$

$$i_C(t) = 2 e^{-t} \sin t$$

$$U_L = U_C(t) = 2e^{-t} \sin t$$

$$\dot{I}_C = -U_C(t) - i(t) + U_1 + \frac{U_5}{2} =$$

$$= -2e^{-t} \sin t + e^{-t} \cos t + e^{-t} \sin t - 6 + 4 + 2 =$$

$$= e^{-t} \cos t - e^{-t} \sin t$$

5.2.2.

5.11

Ueno:

$$114 - 119 U_1 = 9$$

$$212 - R_2 = 1$$


$$324 - R_3 = 1$$

$$413 - R_4 = 1$$

$$534 - C_5 = 0,5$$

$$623 - k - 300$$


$U_2 - ?$

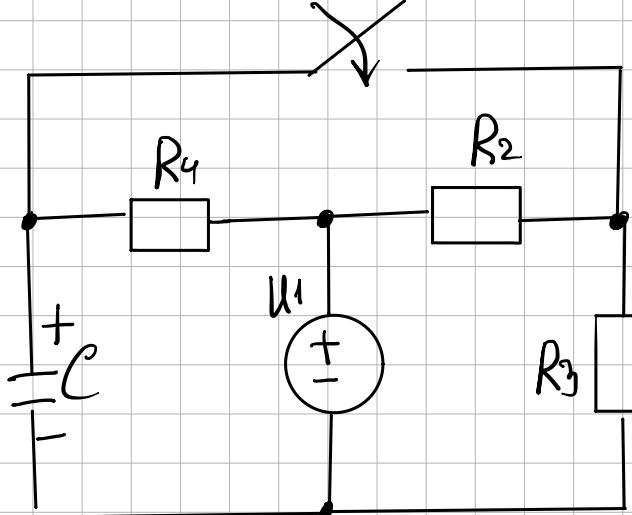

$$1) \quad U_2(t) = A e^{-\frac{t}{RC}} + U_{2\text{hom}}$$

2) $t \rightarrow \infty$

$$C = X \cdot X$$

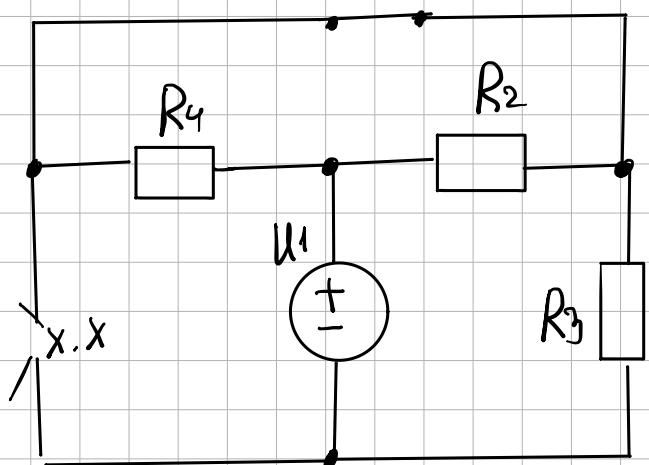


$$R_{24} = \frac{1 \cdot 1}{1+1} = \frac{1}{2}$$

$$i_3 = \frac{U_1}{R_{24} + R_3} = \frac{9}{\frac{1}{2} + 1} = 6$$

$$i_2 = i_4 = \frac{i_3}{2} = \frac{6}{2} = 3$$

$$U_{2\text{born}} = i_2 \cdot R_2 = 3 \cdot 1 = 3$$

3) $T = C \cdot R_3$

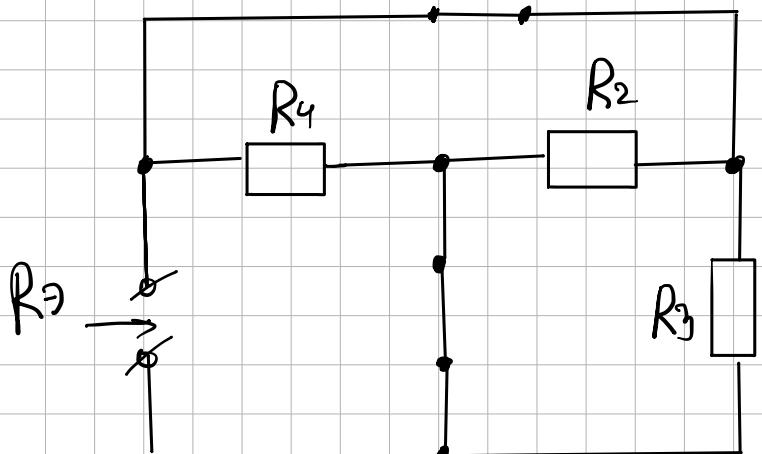


$$\frac{1}{R_3} = \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4} =$$

$$= \frac{1}{1} + \frac{1}{1} + \frac{1}{1} = 3$$

$$\frac{1}{R_3} = 3 \Rightarrow R_3 = \frac{1}{3}$$



$$T = 0,5 \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$$


4) a) $t = 0^-$

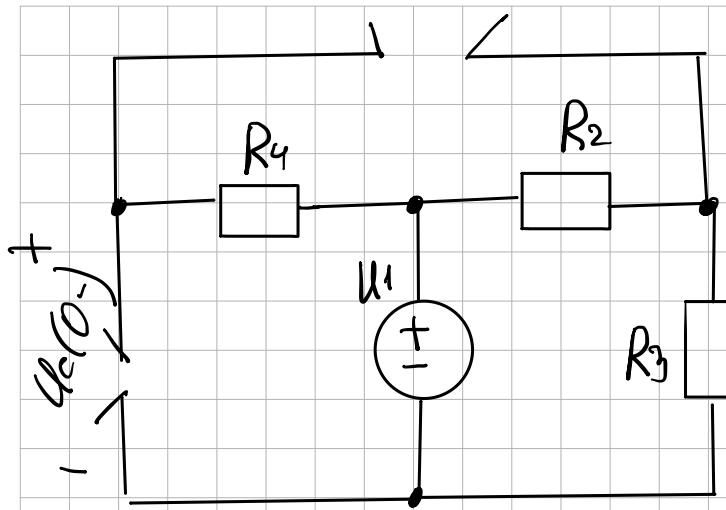

$$\textcircled{S} \quad U_c(0+) = U_c(0-) = 9$$

$t = 0^+$

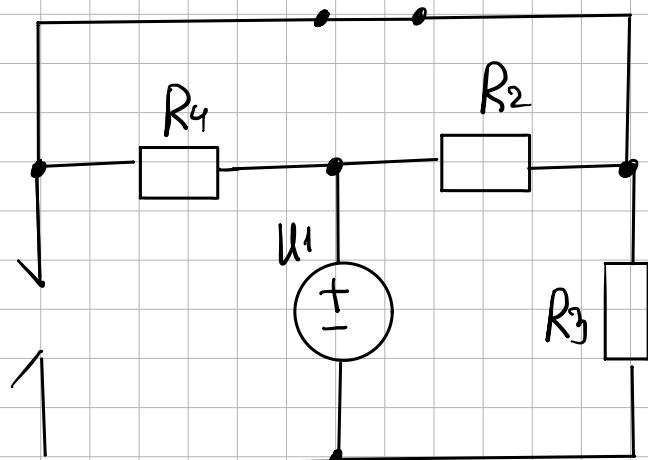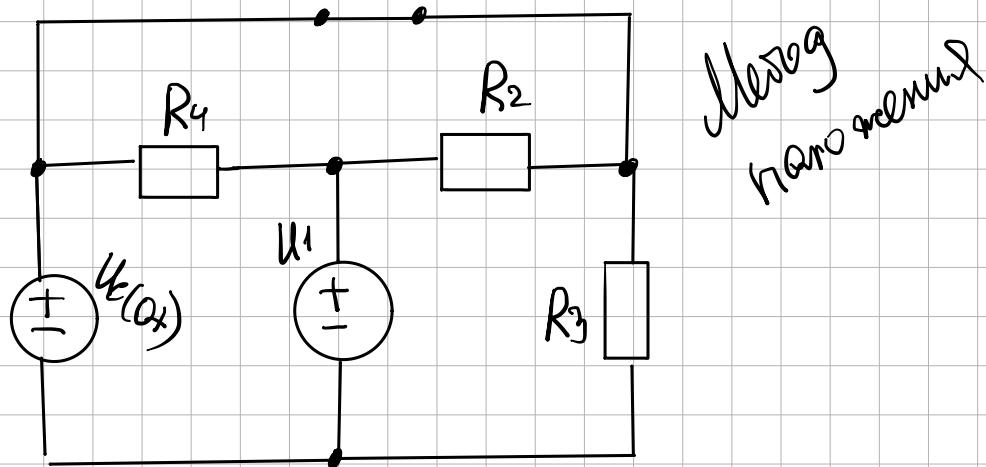

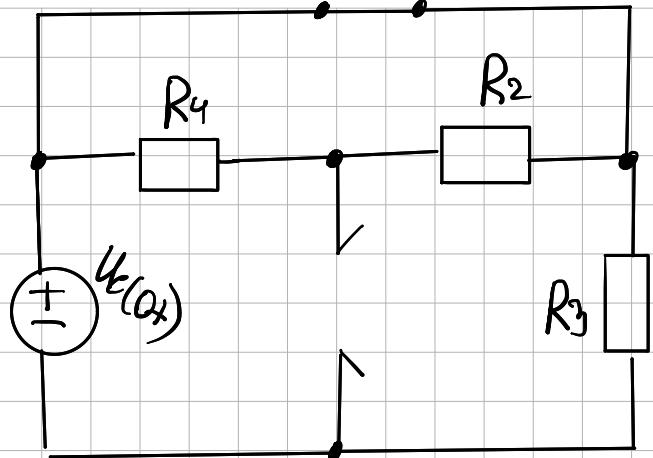

$$i_2 = \frac{U_c(0+)}{R_4 + R_2 + R_3} = \frac{9}{3} = 3$$

$$U_2'' = i_2 R_2 = 3 \cdot 1 = 3$$

$$U_2(0+) = 3 + 4,5 = 7,5$$


8) $7,5 = Ae^t + 4,5$

$$7,5 - 4,5 = A$$

$$A = 3$$

$$U_2(t) = 3e^{-\frac{4}{3}t} + 4,5$$
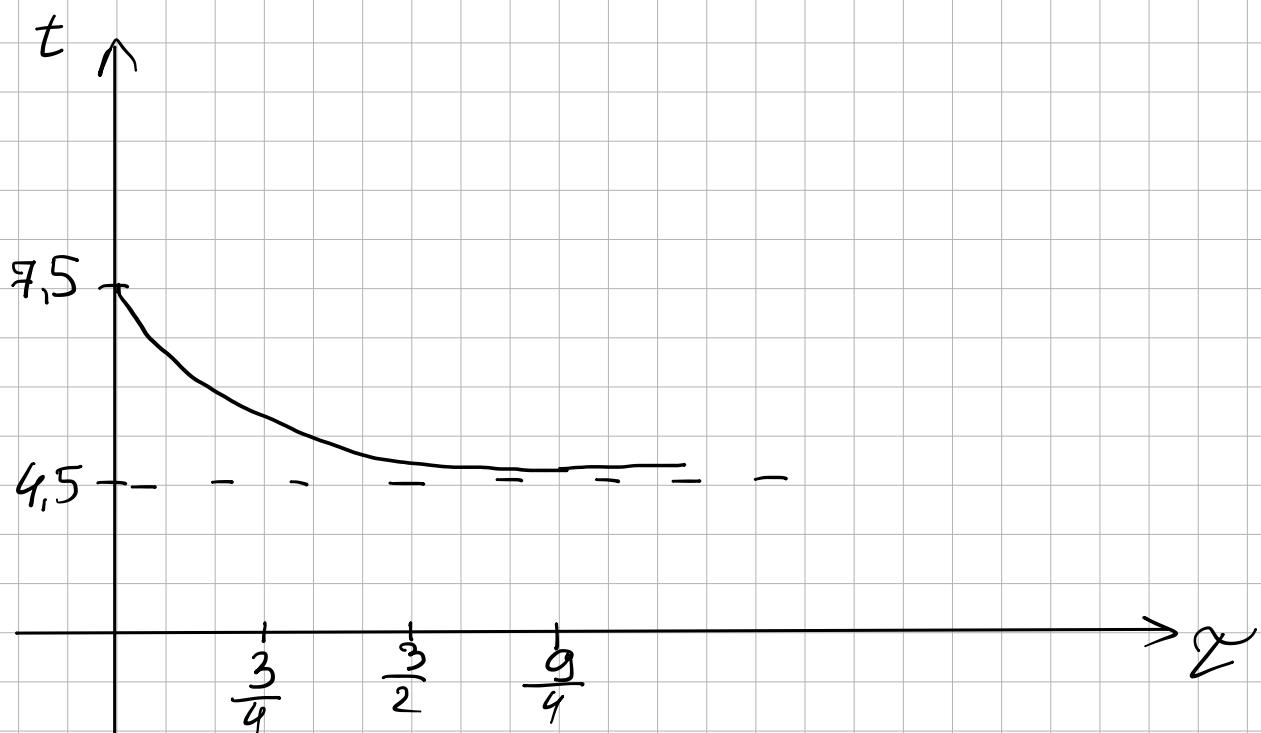
$$t=0: 7,5 \quad t \rightarrow \infty 4,5$$



5 1.2.4

Часть 1

5 11

Черт:

114 - УН U_1

212 - R_2

324 - R_3


423 - $C = 1$

534 - R_5

$$R_k = 1$$

$h_1(t)$, $h(t)$, $h_2(t)$


где $i_3 - ?$

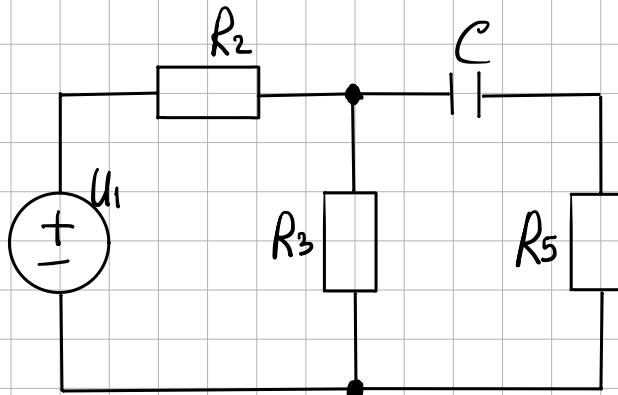

$$1) i_3(t) = A e^{-\frac{t}{2}} + i_3 \text{ yem.}$$


2) $t \rightarrow \infty$ $i_3 \text{ yem} - ?$

$$C = x \cdot x$$

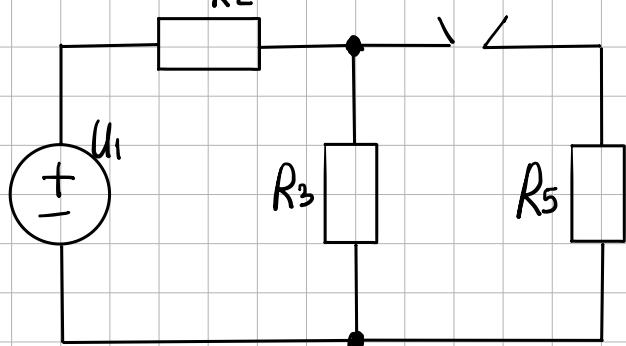

$$i_3 \text{ yem} = \frac{U_1}{R_2 + R_3} = \frac{1}{1+1} = \frac{1}{2}$$

$$3) T = C \cdot R_3$$

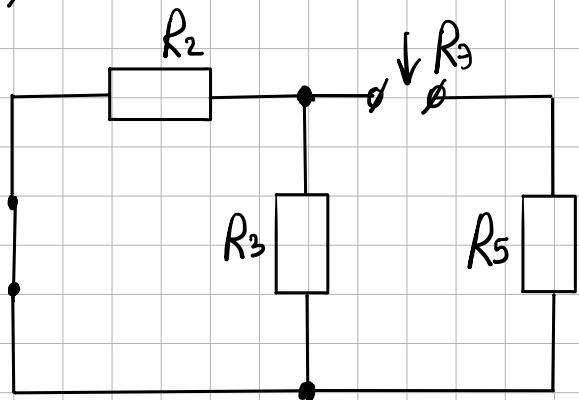


$$R_3 = \frac{R_2 \cdot R_3}{R_2 + R_3} + R_5 = \\ = \frac{1 \cdot 1}{1+1} + 1 = \frac{1}{2} + 1 = \frac{3}{2}$$

$$\gamma = C \cdot R_3 = 1 \cdot \frac{3}{2} = \frac{3}{2}$$

4) a) $U_C(0-) = 0$

$$U_C(0+) = U_C(0-) = 0$$

b) 3HY $t = 0+$

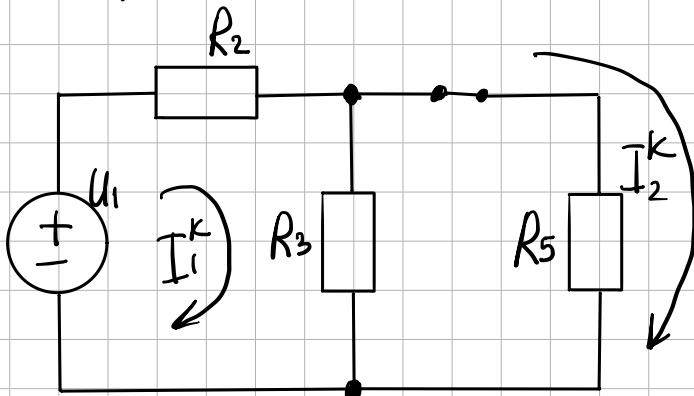

$$R_{11} = R_2 + R_3 = 1 + 1 = 2$$

$$R_{22} = R_2 + R_5 = 1 + 1 = 2$$

$$R_{12} = R_2 = 1$$

$$\begin{cases} R_{11} I_1^K + R_{12} \cdot I_2^K = U_1 \\ R_{22} I_2^K + R_{12} \cdot I_1^K = U_1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 2I_1^K + I_2^K = 1 \\ 2I_2^K + I_1^K = 1 \end{cases}$$

$$I_2^K = 1 - 2I_1^K$$

$$2(1 - 2I_1^K) + I_1^K = 1$$

$$2 - 4I_1^K + I_1^K = 1$$

$$-3I_1^K = -1$$

$$I_1^K = \frac{1}{3} \quad i_3(0+) = I_1^K = \frac{1}{3}$$

$\mathcal{F} A - ?$


$$Ae^{\sigma t} + \frac{1}{2} = \frac{1}{3}$$

$$A = \frac{1}{3} - \frac{1}{2} = -\frac{1}{6}$$

$$U_2(t) = \left(-\frac{1}{6} e^{-\frac{2}{3}t} + \frac{1}{2} \right) S_1(t) = h_1(t)$$

$$t=0: \frac{1}{3}$$


$$t \rightarrow \infty: \frac{1}{2}$$

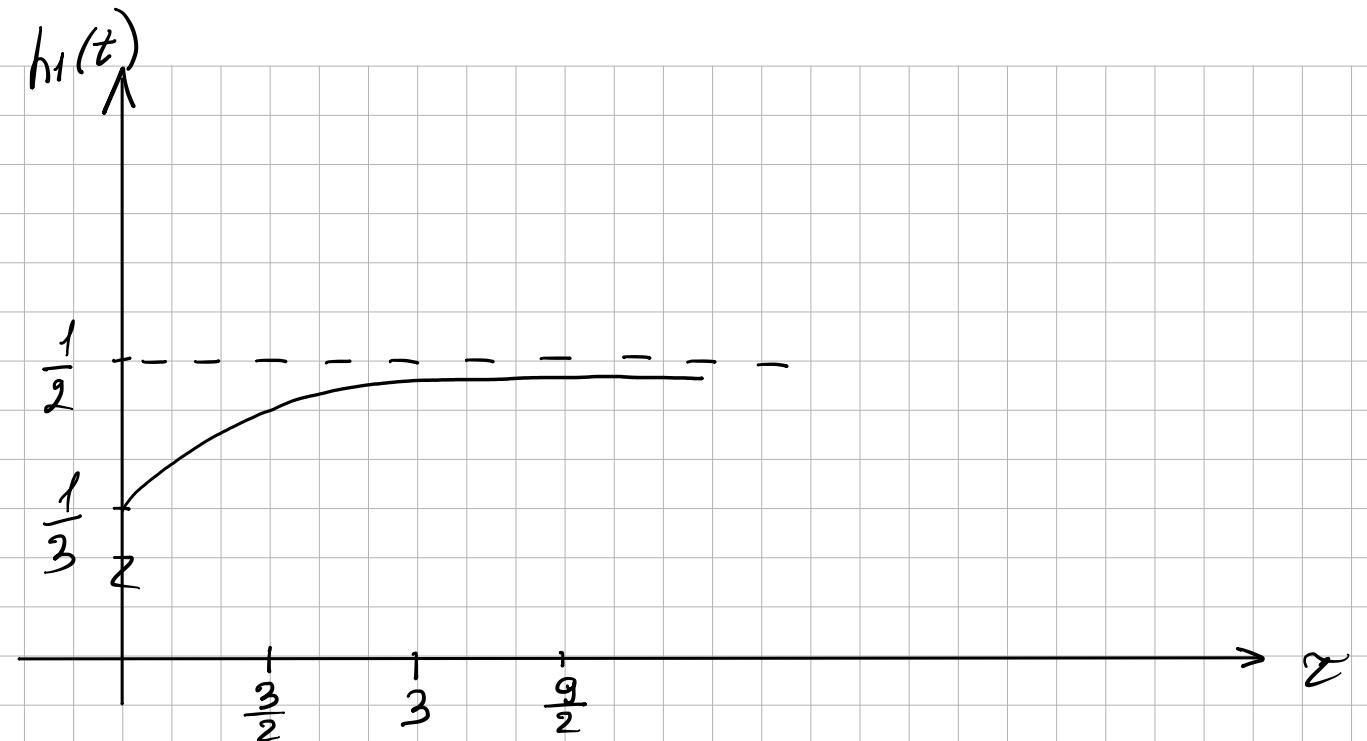

$$\begin{aligned}
 h(t) &= h_1(t) = \left[\left(-\frac{1}{6} e^{-\frac{2}{3}t} + \frac{1}{2} \right) S_1(t) \right]' = \\
 &= -\frac{1}{6} \cdot \left(-\frac{2}{3} \right) e^{-\frac{2}{3}t} \cdot S_1(t) + \left(-\frac{1}{6} e^{-\frac{2}{3}t} + \frac{1}{2} \right) S'(t) = \\
 &= \frac{1}{9} e^{-\frac{2}{3}t} \cdot S_1(t) + \frac{1}{3} S(t)
 \end{aligned}$$

$$t = 0: \frac{1}{9}$$

$$t \rightarrow \infty: 0$$

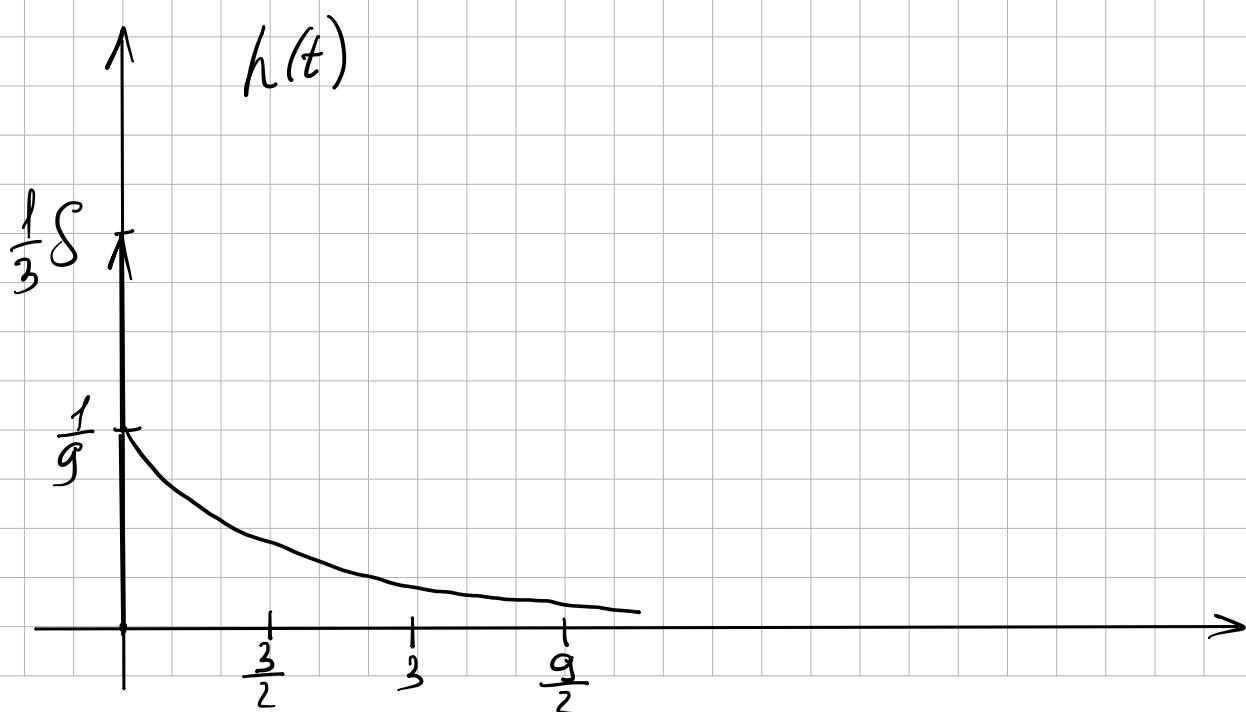


$$h_2(t) = \int h_1(t) dt$$

$$h_2(t) = \int_0^t \left(-\frac{1}{6}e^{-\frac{2}{3}t} + \frac{1}{2} \right) dt =$$

$$= \left(\frac{1}{4}e^{-\frac{2}{3}t} + \frac{1}{2}t \right) \Big|_0^t = \left(\frac{1}{4}e^{-\frac{2}{3}t} + \frac{1}{2}t - \frac{1}{4} \right) S_1(t)$$
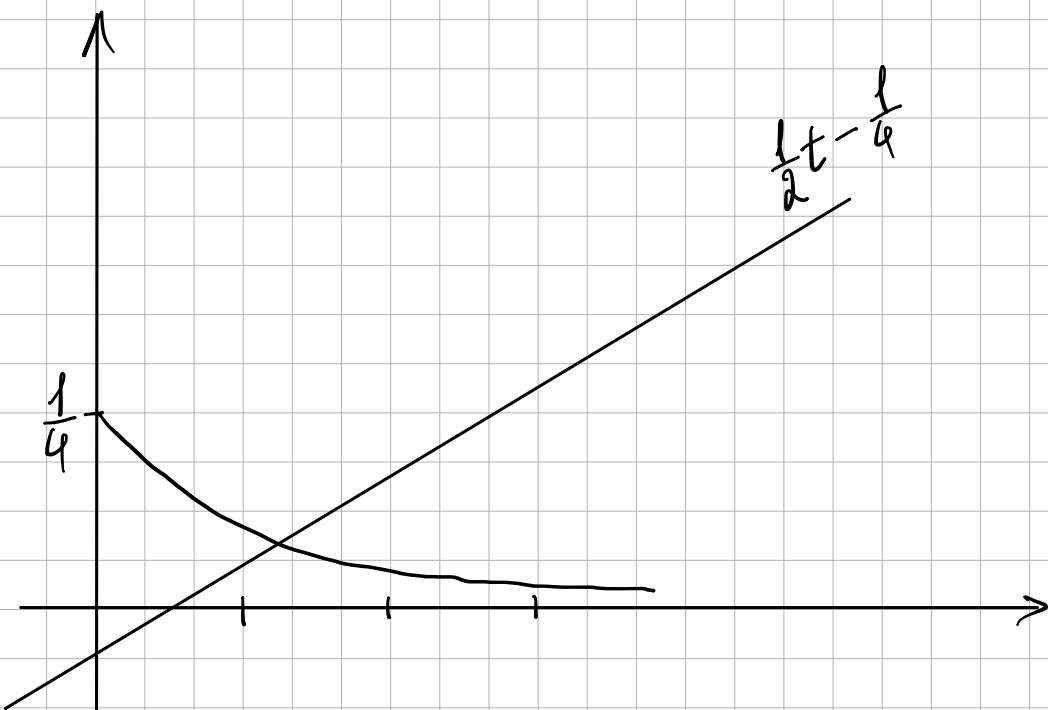
$$t = 0: \frac{1}{4} \quad t \rightarrow \infty: 0$$



Нагрівова схема до ТОЗ.

Д 1.24

Д 25

Ленс:

$$114 - UH \quad U_1$$


$$212 - R_2 = 1$$

$$313 - R_3 = 3$$

$$424 - R_4 = 3$$

$$523 - L_5 = 1,5$$


$$634 - R_6 = 1$$

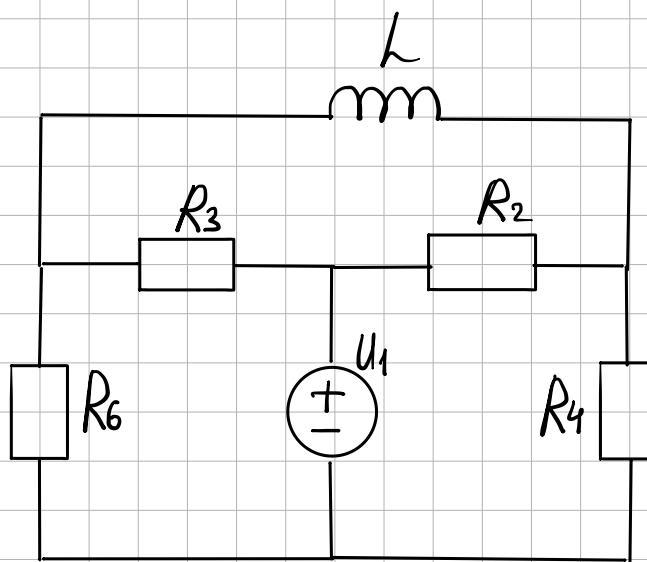

$$1) i_3(t) = Ae^{-\frac{t}{T}} + i_3 \text{ ycm}$$

$h_1(t)$, $h(t)$, $h_2(t)$
з яким i_3 - ?

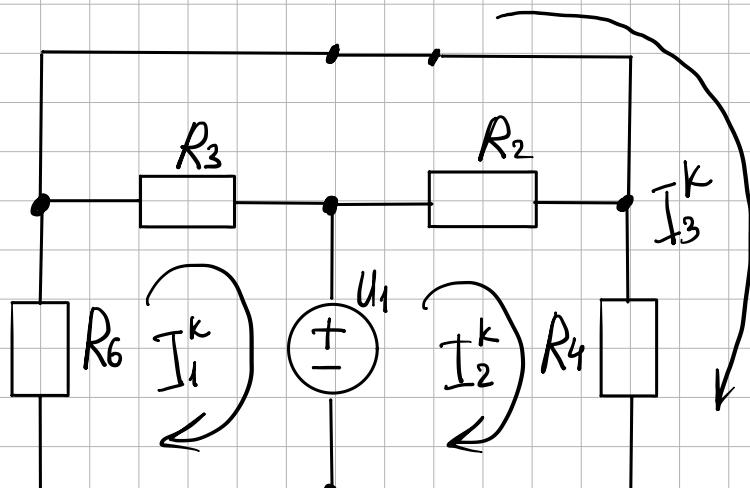2) $t \rightarrow \infty$, $i_3 \text{ ycm} - ?$ $L = k \cdot 3$.



$$R_{11} = R_6 + R_3 = 1 + 3 = 4$$

$$R_{22} = R_2 + R_4 = 1 + 3 = 4$$

$$R_{33} = R_4 + R_6 = 3 + 1 = 4$$

$$R_{12} = 0$$

$$R_{13} = R_6 = 1$$

$$R_{23} = R_4 = 3$$

$$\begin{cases} R_{11}\bar{I}_1^k + R_{12}\bar{I}_2^k + R_{13}\bar{I}_3^k = -U_1 \\ R_{22}\bar{I}_2^k + R_{21}\bar{I}_1^k + R_{23}\bar{I}_3^k = U_1 \\ R_{33}\bar{I}_3^k + R_{31}\bar{I}_1^k + R_{32}\bar{I}_2^k = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 4\bar{I}_1^k + \bar{I}_3^k = -1 \\ 4\bar{I}_2^k + 3\bar{I}_3^k = 1 \\ 4\bar{I}_3^k + \bar{I}_1^k + 3\bar{I}_2^k = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{aligned} \bar{I}_1^k &= \frac{-1 - \bar{I}_3^k}{4} \\ \bar{I}_2^k &= \frac{1 - 3\bar{I}_3^k}{4} \end{aligned}$$

$$4\bar{I}_3^k + \frac{-1 - \bar{I}_3^k}{4} + \frac{3 - 9\bar{I}_3^k}{4} = 0$$

$$16\bar{I}_3^k - 1 - \bar{I}_3^k + 3 - 9\bar{I}_3^k = 0$$

$$6\bar{I}_3^k = -2$$


$$\bar{I}_3^k = -\frac{1}{3}$$

$$\bar{I}_1^k = \frac{-1 + \frac{1}{3}}{4} = -\frac{1}{6}$$

$$\bar{I}_2^k = \frac{1 + \frac{1}{3} \cdot 3}{4} = 1$$

$$i_3 \text{ gcm} = \bar{I}_3^k = -\frac{1}{3}$$

$$3) \quad \gamma = \frac{h}{R_3}$$

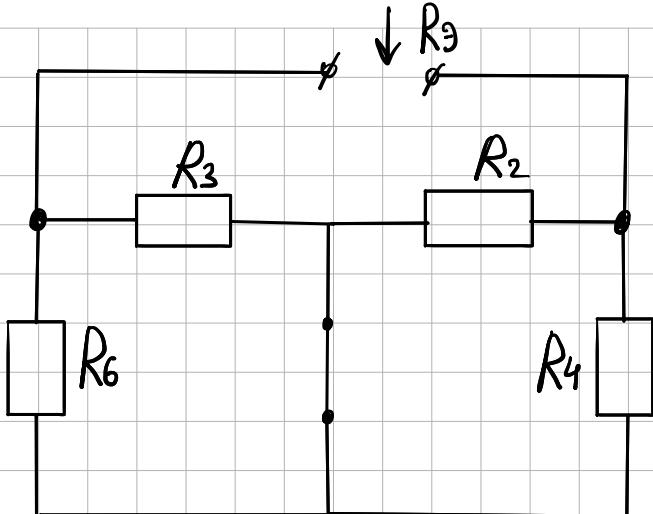

$$R_{36} = \frac{R_3 \cdot R_6}{R_3 + R_6} = \frac{3 \cdot 1}{3+1} = \frac{3}{4}$$

$$R_{24} = \frac{R_2 \cdot R_4}{R_2 + R_4} = \frac{1 \cdot 3}{1+3} = \frac{3}{4}$$


$$R_3 = R_{36} + R_{24} = \frac{3}{4} + \frac{3}{4} = \frac{6}{4} = \frac{3}{2}$$

$$\gamma = \frac{1,5}{1,5} = 1$$

4) a) $i(0-) = 0$

$$i(0+) = i(0-) = 0$$

b) $t = 0^+$ $L = x \cdot x$

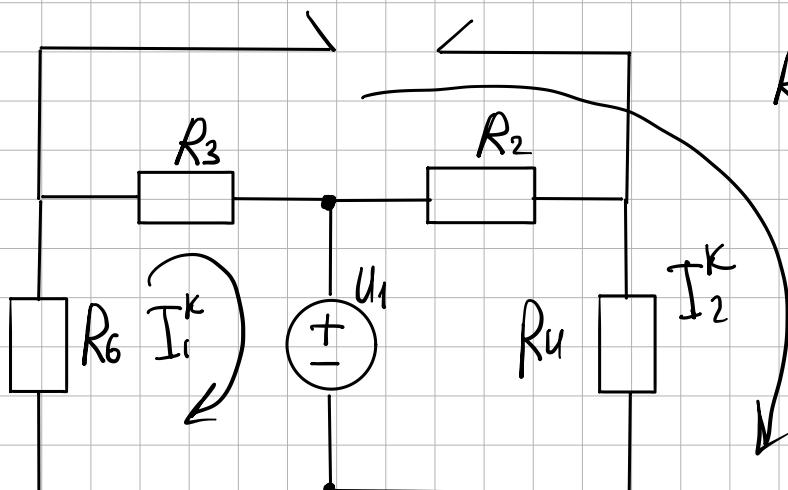

$$R_{11} = R_3 + R_6 = 3 + 1 = 4$$

$$R_{22} = R_3 + R_2 + R_4 + R_6 = \\ = 3 + 1 + 3 + 1 = 8$$

$$R_{12} = R_6 + R_3 = 1 + 3 = 4$$

$$\begin{cases} 4I_1^K + 4I_2^K = -1 \\ 8I_2^K + 4I_1^K = 0 \end{cases}$$

$$I_1^K = \frac{-1 - 4I_2^K}{4}$$

$$8I_2^K - 1 - 4I_2^K = 0$$

$$4I_2^K = 1 \rightarrow I_2^K = \frac{1}{4}$$

$$I_1^K = \frac{-1 - 4 \cdot \frac{1}{4}}{4} = -\frac{1}{2}$$

$$i_3(0+) = I_1^k + I_2^k = -\frac{1}{2} + \frac{1}{4} = -\frac{1}{4}$$

b) A-?


$$Ae^0 - \frac{1}{3} = -\frac{1}{4}$$

$$A = -\frac{1}{4} + \frac{1}{3} = \frac{1}{12}$$

$$i_3(t) = \left(\frac{1}{12}e^{-t} - \frac{1}{3}\right)\delta_1(t) = h_1(t)$$

$$t=0: -\frac{1}{4}$$

$$t \rightarrow \infty: -\frac{1}{3}$$

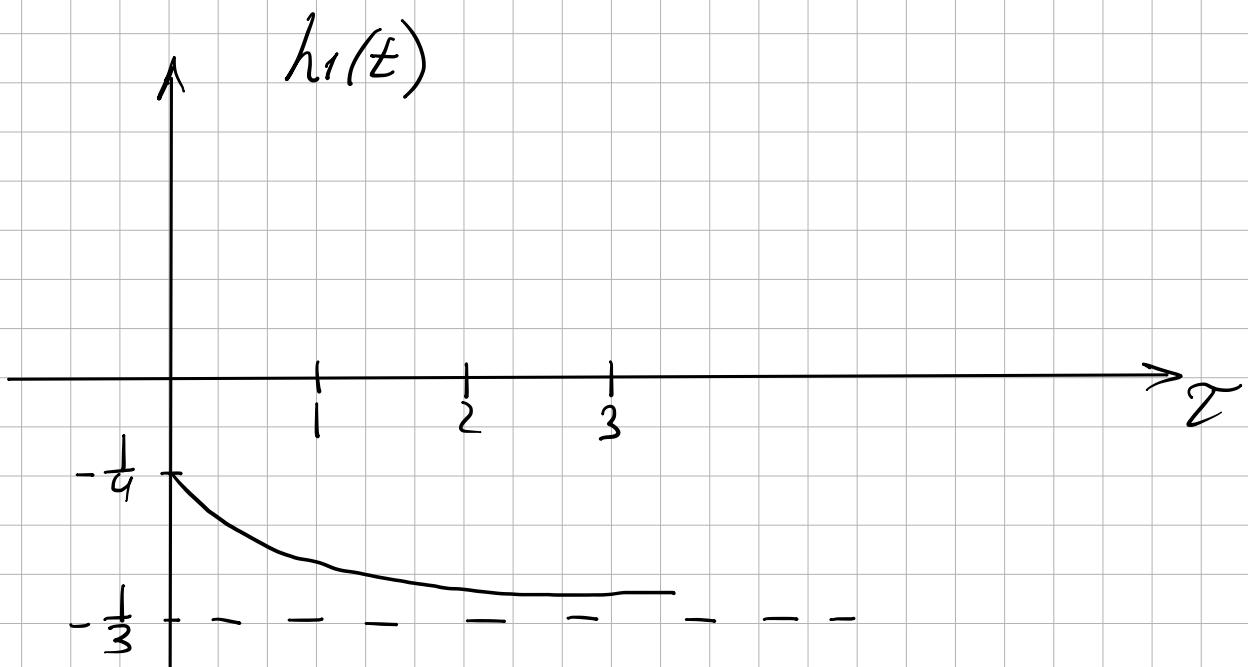


$$h(t) = h_1(t) = \left[\left(\frac{1}{12}e^{-t} - \frac{1}{3} \right) \delta_1(t) \right]' =$$

$$= -\frac{1}{12}e^{-t} \cdot \delta_1(t) + \left(\frac{1}{12}e^{-t} - \frac{1}{3} \right) \delta'(t) =$$

$$= -\frac{1}{12}e^{-t} \delta_1(t) - \frac{1}{4} \delta(t)$$

$$t=0 : -\frac{1}{12}$$

$$t \rightarrow \infty : 0$$

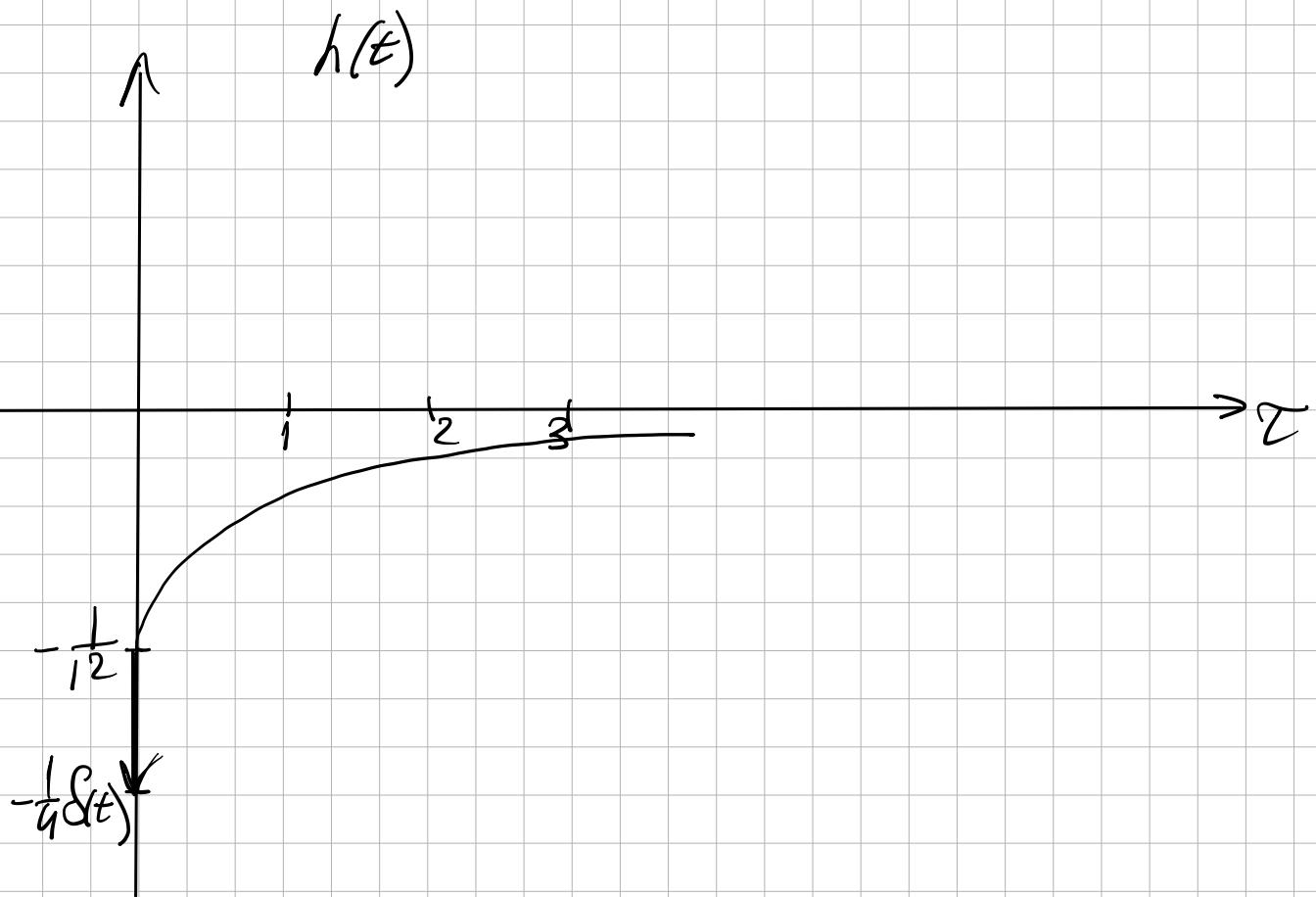


$$h_2(t) = \int h_1(t) dt$$

$$h_2(t) = \int_0^t \left(\frac{1}{12} e^{-t} - \frac{1}{3} \right) dt = -\frac{1}{12} e^{-t} - \frac{1}{3} t \Big|_0^t =$$

$$-\frac{1}{12} e^{-t} - \frac{1}{3} t - \left(-\frac{1}{12} e^0 - \frac{1}{3} \cdot 0 \right) =$$

$$= \left(-\frac{1}{12} e^{-t} - \frac{1}{3} t + \frac{1}{12} \right) S_1(t)$$
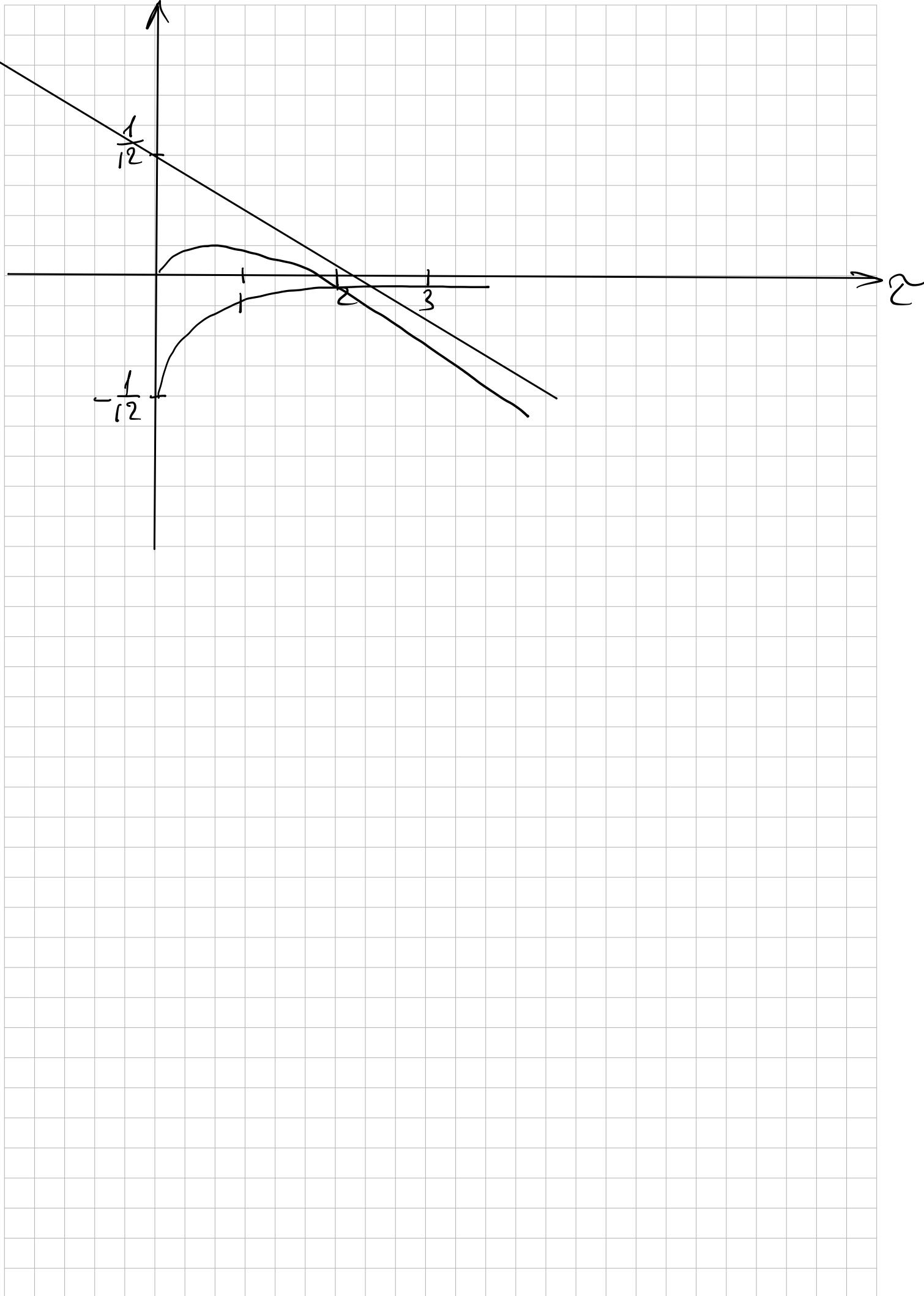
$$1) \quad t=0 : -\frac{1}{12} \quad t \rightarrow \infty : 0$$



№ 1.3.1

Вариант 11

Дано:

$$U = 10\sqrt{2} (\cos 2t + 90)$$

$$\dot{I} = -5$$

При заданных условиях
для пассивного ЗП

Найти: $\overset{\vee}{di}$, $\overset{\vee}{i}$, $\overset{\vee}{U_m}$, $\overset{\vee}{ii}$, $\overset{\vee}{U_m}$, $\overset{\vee}{U}$, $\overset{\vee}{\omega}$, f , T , φ , Z ,
наименование B и выражение $u(t)$

Решение.

$$\omega = 2$$

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{2} = \pi$$

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{\pi}$$

$$U_m = 10\sqrt{2}$$

$$\overset{\vee}{i_m} = U_m e^{j\omega t} = 10\sqrt{2} e^{j90^\circ} = 10\sqrt{2} j$$

$$U = \frac{U_m}{\sqrt{2}} = \frac{10\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = 10$$

$$\dot{I} = \frac{\dot{i}_m}{\sqrt{2}} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \dot{I}_m = \dot{I} \cdot \sqrt{2} = -5\sqrt{2}$$

$$Z = \frac{U_m}{I_m} = \frac{10\sqrt{2}j}{-5\sqrt{2}} = \frac{10\sqrt{2}j \cdot (-5\sqrt{2})}{(-5\sqrt{2}) \cdot (-5\sqrt{2})} = \frac{-100j}{50} =$$

$$= -2j = \sqrt{0^2 + (-2)^2} \cdot e^{j \arctan \frac{-2}{0}} = 2e^{-j90^\circ}$$

$$\varphi = -90^\circ$$

$$\varphi = \alpha_u - \alpha_i ; \quad \alpha_i = \alpha_u - \varphi$$


$$\alpha_i = 90^\circ - (-90^\circ) = 180^\circ$$

$$i = -5\sqrt{2}(\cos 2t + j \sin 2t)$$

Bild:



Zeigt den Graphen $U(t)$:

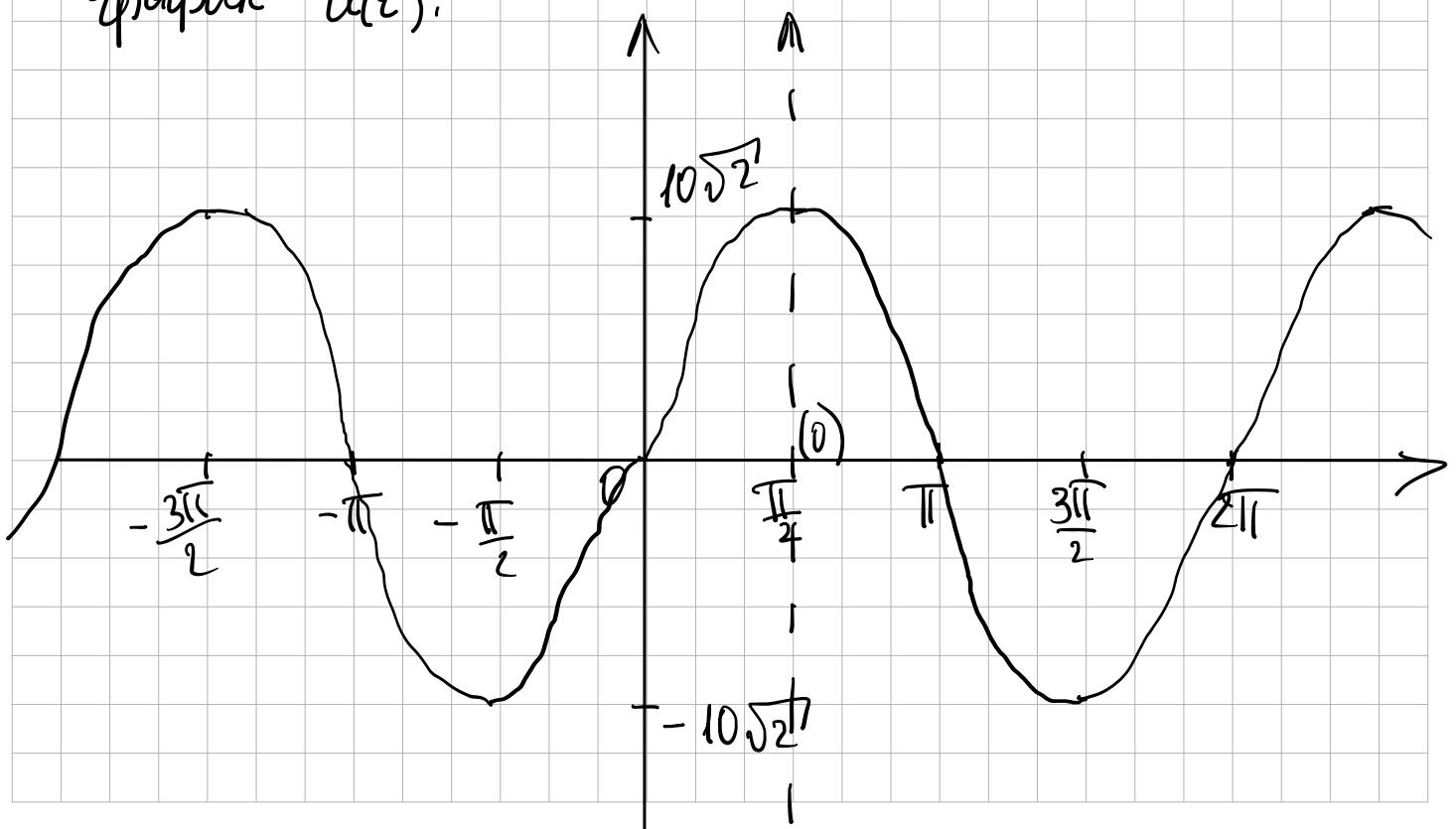

S 1.3.3

Bspuamr 11

Dato:


$$Z_1 = R$$

$$Z_2 = R$$

$$Z_3 = L$$

$$\omega = 2$$

$$Z_{\text{f}} = 2 + 2j$$

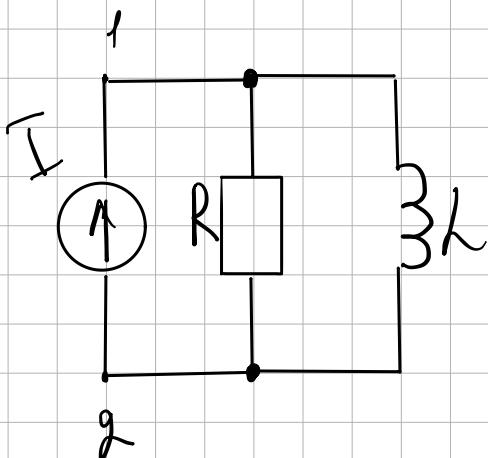

Flämmu: $|V_{\text{f}}|$,
4, L, R

$$Z_{\text{f}} = \frac{Z_R \cdot Z_L}{Z_R + Z_L} = 2 + 2j$$

$$Z_R = R \quad Z_L = j\omega L = 2jL$$

$$Z_{\text{f}} = \frac{R \cdot 2jL}{R + 2jL} = 2 + 2j$$

$$\frac{(R \cdot 2jL)(R - 2jL)}{R^2 + 4L^2} = \frac{-2jLR^2 + 4RL^2}{R^2 + 4L^2} =$$

$$= \frac{4RL^2}{R^2 + 4L^2} + \frac{2jLR^2}{R^2 + 4L^2}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{4RL^2}{R^2+4L^2} = 2 \\ \frac{2LR^2}{R^2+4L^2} = 2 \end{array} \right. \quad \begin{aligned} 4RL^2 &= 2(R^2 + 4L^2) \\ 2LR^2 &= 2(R^2 + 4L^2) \end{aligned}$$

$$\Rightarrow 4RL^2 = 2LR^2$$

$$2RL^2 = LR^2$$

$$2RL = R^2$$

$$2RL - R^2 = 0$$

$$R(2L - R) = 0$$

$$R = 0$$

$$2L - R = 0$$

$$2L = R$$

$$L = \frac{R}{2}$$

$$\frac{2 \cdot \left(\frac{R}{2}\right) \cdot R^2}{R^2 + 4\left(\frac{R}{2}\right)^2} = 2$$

$$\frac{R^3}{2R^2} = 2$$

$$\frac{R}{2} = 2 \Rightarrow R = 4$$

$$L = \frac{R}{2} = \frac{4}{2} = 2$$

Проблема З6x

$$Z_{6x} = \frac{Z_R \cdot Z_L}{Z_R + Z_L} = \frac{4 \cdot 4j}{4 + 4j} = \frac{16j(4 - 4j)}{32} = \\ = \frac{j(4 - 4j)}{2} = \frac{4j + 4}{2} = 2 + 2j \quad V$$

$$Y_{6x} = \frac{l}{Z_{6x}} = \frac{l}{2+2j} = \frac{2-2j}{8} = \frac{1}{4} - \frac{1}{4}j$$

$$|Y_{6x}| = \sqrt{\left(\frac{1}{4}\right)^2 + \left(-\frac{1}{4}\right)^2} = \frac{\sqrt{2}}{4}$$

$$\varphi = \arg\left(-\frac{1}{4}/\frac{1}{4}\right) = -45^\circ$$

$$\psi = -\varphi = 45^\circ$$

$$Y_{6x} = \frac{\sqrt{2}}{4} e^{-j45^\circ}$$

5 l. 3.5

Вариант 11

Дано:


$$113-\text{ИИ} \quad U_1 = 100 \cos(2t - 90^\circ)$$

$$212-R_2=10$$

$$323-L_3=2,5$$


$$423-C_4=0,05$$

Найти: $U_3(t) - ?$
(то есть $U_L - ?$)

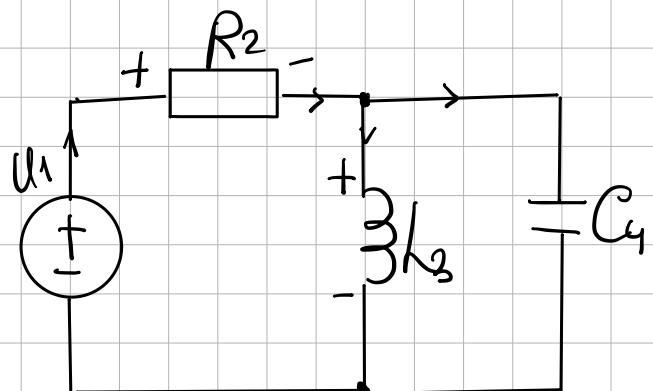

U_L и $C4$

Брать:

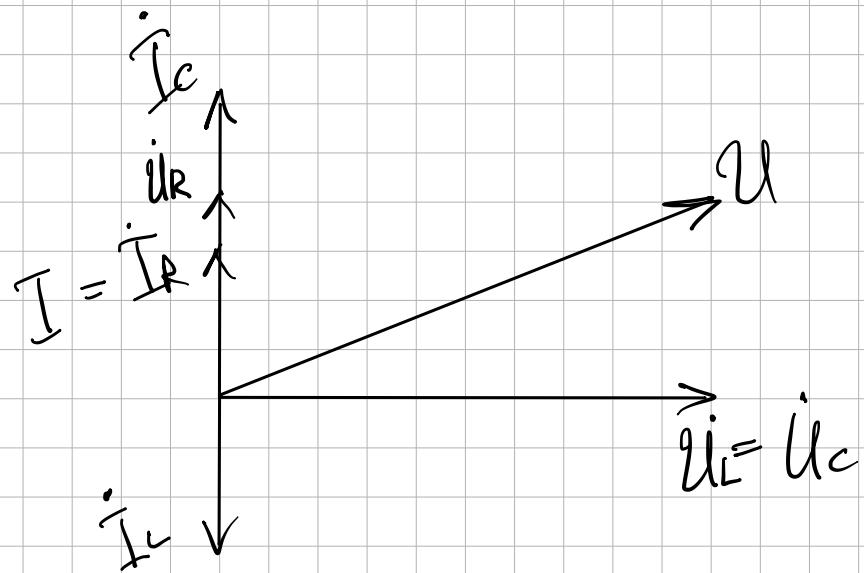

$$\mathcal{Z}_L = j\omega L = j \cdot 2 \cdot 2,5 = 5j$$

$$\mathcal{Z}_C = -j \frac{1}{\omega C} = -j \frac{1}{2 \cdot 0,05} = -10j$$

$$\begin{aligned}\mathcal{Z}_{bx} &= \mathcal{Z}_R + \frac{\mathcal{Z}_L \cdot \mathcal{Z}_C}{\mathcal{Z}_L + \mathcal{Z}_C} = 10 + \frac{5j \cdot (-10j)}{5j - 10j} = \\ &= 10 + 10j\end{aligned}$$


$$\begin{aligned}i_{im} &= 100(\cos(-90^\circ) + j \sin(-90^\circ)) = \\ &= -100j\end{aligned}$$

$$\dot{i}_{mbx} = \frac{\dot{i}_{im}}{\mathcal{Z}_{bx}} = \frac{-100j}{10 + 10j} = -5 - 5j$$

$$\begin{aligned}\dot{i}_{ml} &= \dot{i}_{mbx} \cdot \frac{\mathcal{Z}_C}{\mathcal{Z}_C + \mathcal{Z}_L} = -5 - 5j \cdot \frac{-10j}{-10j + 5j} = \\ &= -10 - 10j\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\dot{i}_{ml} &= \dot{i}_{ml} \cdot \mathcal{Z}_L = (-10 - 10j) \cdot 5j = 50 - 50j = \\ &= \sqrt{50^2 + 50^2} e^{\operatorname{arctg} \left(\frac{-50}{50} \right) j} = 50\sqrt{2} e^{-45j}\end{aligned}$$

$$U_3(t) = 50\sqrt{2} (2t - 45)^\alpha$$

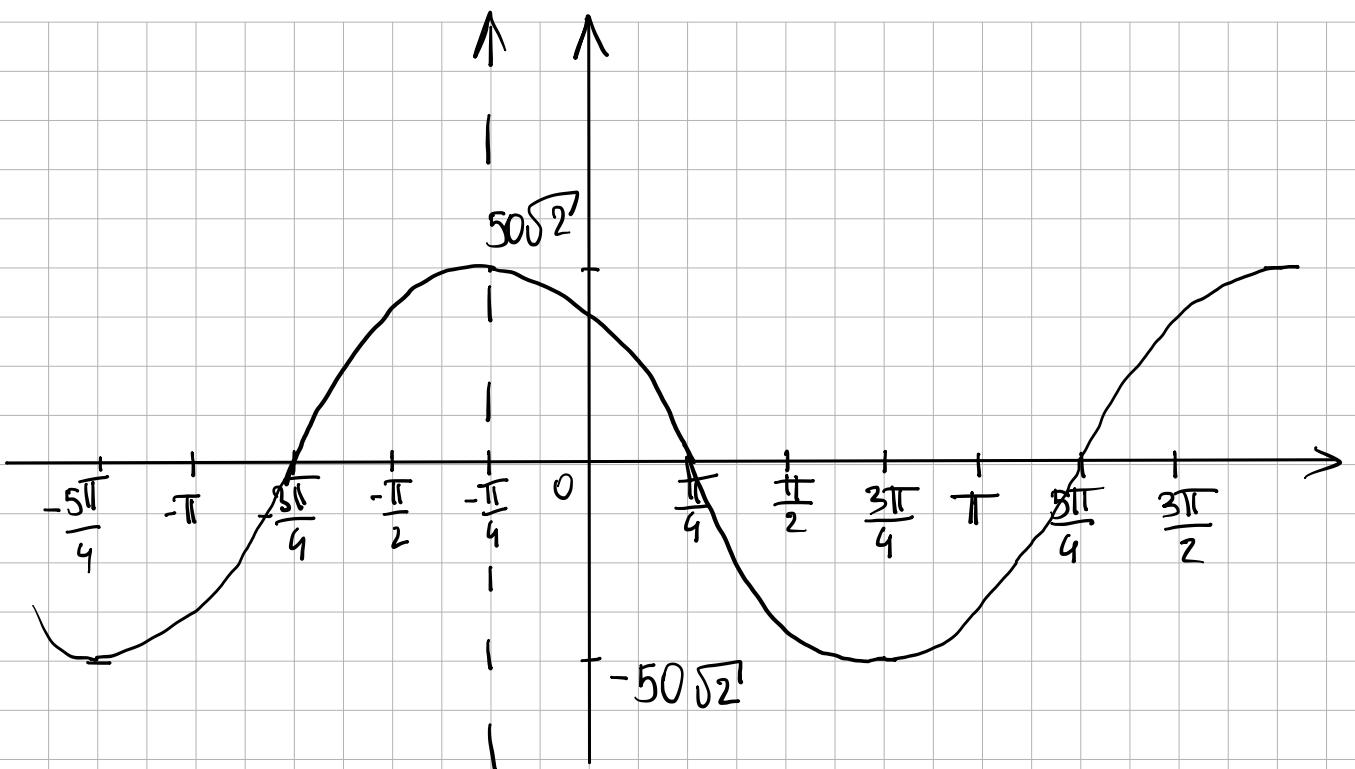

5.1.3.6

Варіант 11


Дано:

$$113 - \text{НН} \quad U_1 = 100 \cos(2t - 90^\circ)$$

$$212 - R_2 = 10$$

$$323 - L_3 = 2,5$$

$$423 - C_4 = 0,05$$

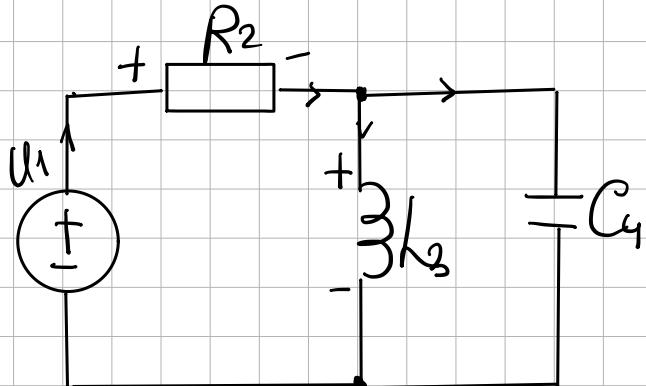

1) Найти токи в
каждом из них

2) P, P_a, P_s, \bar{P}_s

Розв'язання

$$U_1 = 100 \cos(2t - 90^\circ)$$

$$\omega = 2$$

$$Z_C = -j \frac{1}{\omega C} = -j \frac{1}{2 \cdot 0,05} = -10j$$

$$Z_L = j\omega L = j \cdot 2 \cdot 2,5 = 5j$$

$$\begin{aligned} U_{1m} &= 100 e^{-90j} = 100 (\cos(-90^\circ) + j \sin(-90^\circ)) = \\ &= -100j \end{aligned}$$

$$Z_{R_2} = R_2 = 10$$

$$\dot{I}_{mc} = 1 \Leftrightarrow \dot{U}_{mc} = \dot{I}_{mc} \cdot Z_C = 1 \cdot (-10j) = -10j$$

$$\dot{U}_{mc} = \dot{U}_{mL} = -10j$$

$$\dot{I}_{mL} = \frac{\dot{U}_{mL}}{Z_L} = \frac{-10j}{5j} = -2$$

$$\dot{I}_{mR_2} = \dot{I}_m = \dot{I}_{mc} + \dot{I}_{mL} = -10j - 2 = -2 - 10j$$

$$\dot{U}_{mR_2} = \dot{I}_{mR_2} \cdot Z_R = (-2 - 10j) \cdot 10 = -20 - 100j$$

$$\dot{U}_{mR_2} + \dot{U}_{lm} = -10j$$

$$-20 - 100j + \dot{U}_{lm} = -10j$$

$$\dot{U}_{lm} = -10j + 20 + 100j$$

$$\dot{U}_{lm} = 20 + 90j$$

$$K = \frac{\dot{U}_{lm}}{\dot{U}_{lm}} = \frac{-100j}{20+90j} = -\frac{18}{17} - \frac{4}{17}j$$

$$\dot{I}_{mc} = \dot{I}_{mc} \cdot K = -\frac{18}{17} - \frac{4}{17}j = \frac{2\sqrt{85}}{17} e^{j13^\circ}$$

$$\dot{U}_{mc} = -10j \cdot \left(-\frac{18}{17} - \frac{4}{17}j \right) = -\frac{40}{17} + \frac{180}{17}j =$$

$$= \frac{4\sqrt{101}}{17} e^{-j77^\circ}$$

$$\dot{I}_{mL} = \dot{I}_{mc} = \frac{4\sqrt{101}}{17} e^{-j77^\circ}$$

$$\dot{I}_{mL} = -2 \cdot \left(-\frac{18}{17} - \frac{4}{17}j \right) = \frac{36}{17} + \frac{8}{17}j = \\ = \frac{4\sqrt{85}}{17} e^{j13^\circ}$$

$$\dot{I}_{mR_2} = (-2-10j) \cdot \left(-\frac{18}{17} - \frac{4}{17}j \right) = \\ = -\frac{4}{17} + \frac{188}{17}j = \frac{4\sqrt{2210}}{17} e^{-j89^\circ}$$

$$\dot{I}_m = \dot{I}_{mR_2} = \frac{4\sqrt{2210}}{17} e^{-j89^\circ}$$